

SUBIECT G

1. Circuitul TTL de bază

a) Funcționare pt $V_i = V_L = 0,2V$

b) —— $V_i = V_H = 3,5V$


c) Puterea statică.

2. Circuite logice cu diode și tranzistoare


a) funcționare

b) dimensionare/ construcție

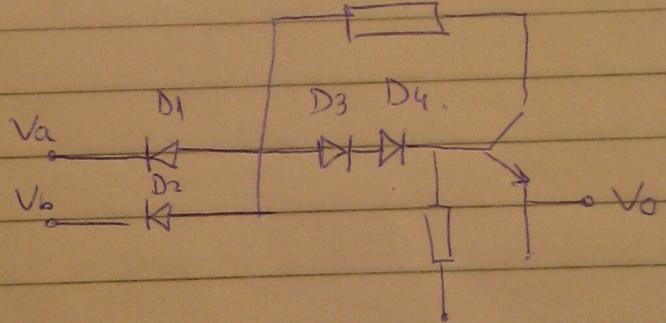c) $V_o = ?$ $V_i = 0,2V$ $V_{EE} = -2V$, $\beta = 200$
 $V_H = 3,5V$



3.

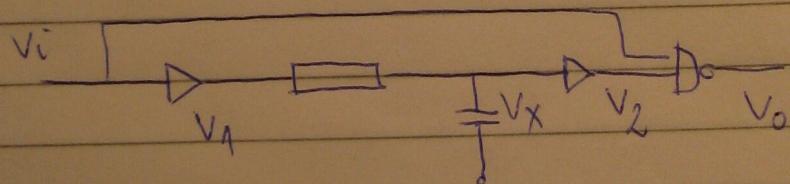

a) Diag de timp pt V_i , V_1 , V_x , V_2 , V_o


b) Calculul timpilor pt ieșire


$$R = 0,3k\Omega \quad C = 3mF \quad V_T = 1,5V$$

$$V_L = 0,2V \quad V_H = 3,5V$$

G 1 Circuitul de logică TTL

a) Funcționare pentru $V_i = V_L = 0,2V$

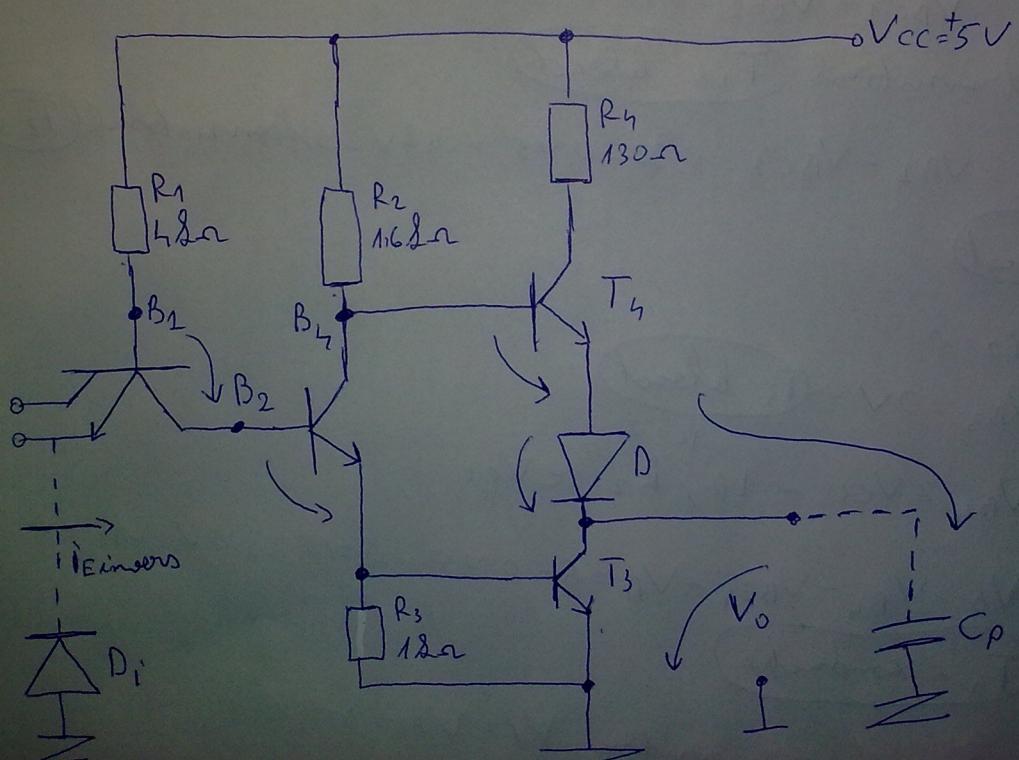

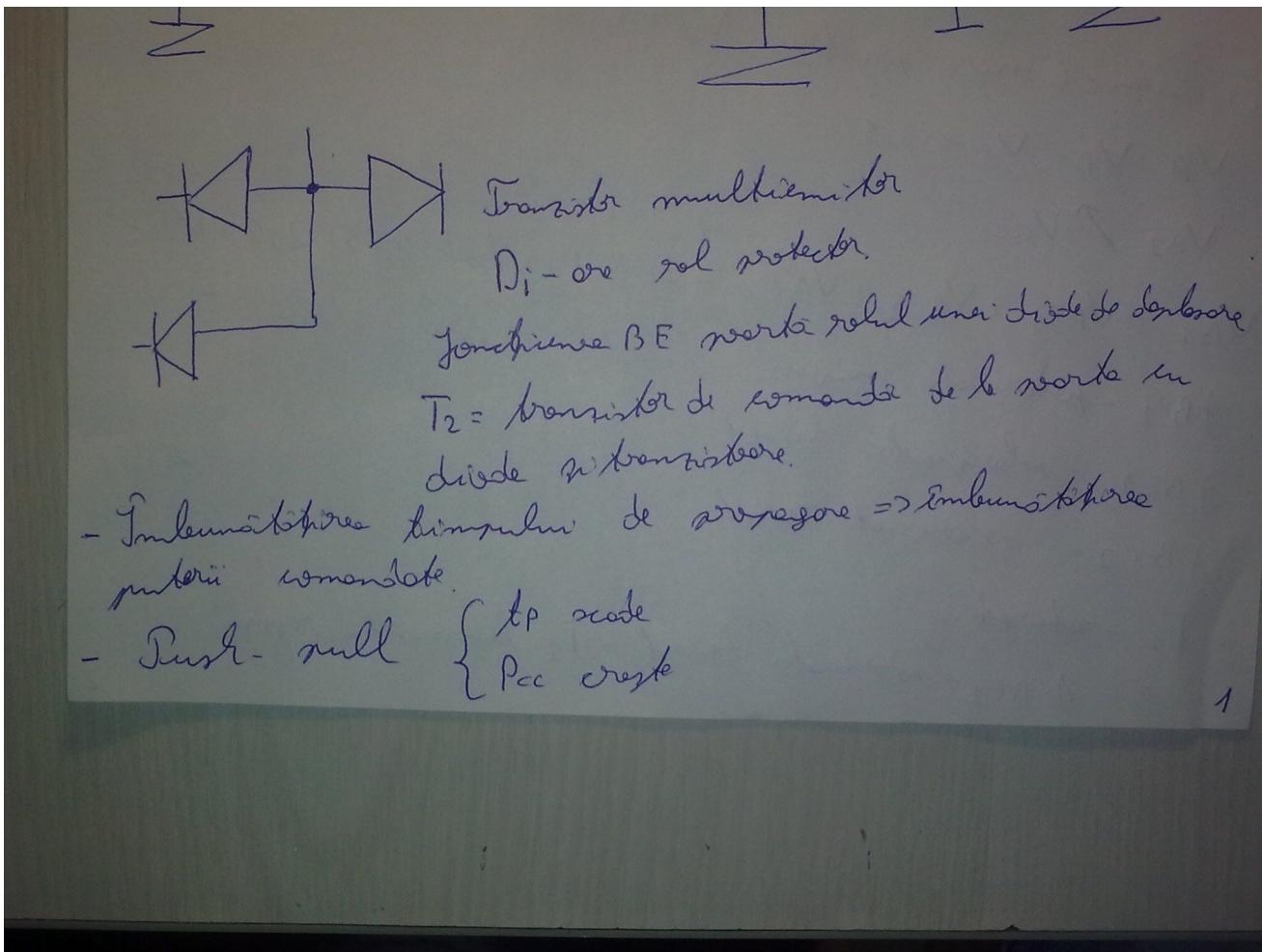

$$V_A = V_B = V_L = 0,2V$$

$$V_{B1} = V_L + V_{BE1} = 0,2 + 0,75 = 0,95V$$

$$(V_{B2} = V_{BC1} = V_{BE2} = 0,65 + 0,65 = 1,3V)$$

\Rightarrow transistorul (T_1e) blocat

$$V_{B2} = V_{B1} - V_{BC1} = 0,95 - 0,75 = 0,2V \Rightarrow$$
 transistorul (T_2e) blocat

$$i_{E2} = 0$$

$$V_{B3} = 0V \Rightarrow$$
 (T_3) blocat

$$V_{B4} = V_{CC} - i_{R_2} R_2 \approx V_{CC}$$

$$V_O = V_{B4} - V_{BE4} - V_D = 5 - 0,75 - 0,75 = 3,5V = V_H \Rightarrow$$

(T_4) - conductie

b) Funzionare nentro $V_i = V_H = 3,5V$.

$$V_A = V_B = V_H = 3,5$$

$$V_{B2} \nearrow V_{cc}$$

$$V_{B2} = V_{BE3} + V_{BE2} + V_{BC1} = 0,75 + 0,75 + 0,75 = 2,25V$$

j_{BE1} - polarizare invers

j_{BE2} - polarizare direct.

j_{BC2} - polarizare direct

T_1 - saturat

$\Rightarrow j_{BE1}$ - polarizare direct $\Rightarrow T_1$ lucra in regim

invers \rightarrow FE more.

$$i_E \text{ invers} = \beta_i \cdot i_{B_1} \quad ; \quad \beta_i \in 0,5 \div 0,02.$$


$$V_{B_1} = 2,25 V$$

$$V_{B_2} = V_{B_1} - V_{BC_1} = 2,25 - 0,75 = 1,5 V \rightarrow T_2 \text{ - saturat.}$$

$$V_{B_3} = V_{B_2} - V_{BC_{2S}} = 1,5 - 0,75 = 0,75 V \rightarrow T_3 \text{ saturat.}$$

$$V_o = V_{CES} \approx 0,2 V$$


$$V_{B_4} = V_{B_3} + V_{CE_3} \approx 0,75 + 0,2 = 0,95 V \rightarrow T_4 \text{ liberat.}$$

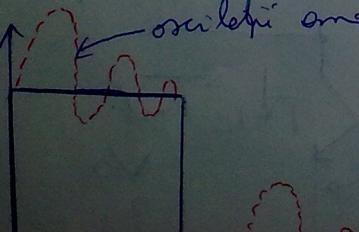V_i  oscilatori amortizare.

D_i - originea creșterea frecvenței
lumii
 C_P - capacitatea parazită.

$$V_{B_3} = V_{D_3}$$


V_i oscilează amortisată.

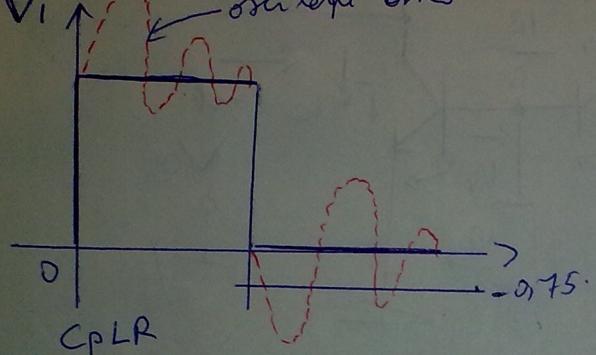

D_i - originea creșterea perioadei lungi

C_p - constantea perioadei.

● Interacție statică.

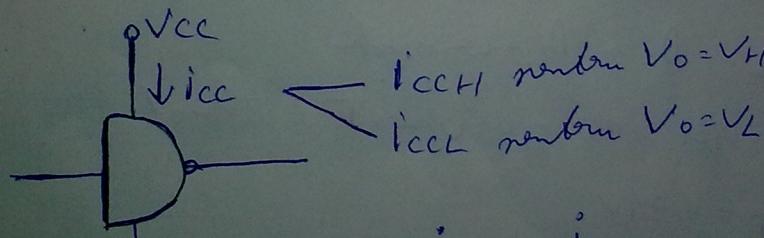

$$P_{CC} = \frac{i_{CCL} + i_{CCH}}{2} \cdot V_{CC} \quad [mW]$$


$[mW]$

i_{CCH} - curentul absorbt de circuitul logic cand la rezerve se defineste nivelul superior de tensiune.

i_{CCL} - curentul absorbt de circuitul logic cand la rezerve se defineste nivelul inferior de tensiune.


2. Circuite logice cu diode si transistore.

a) Functionare.

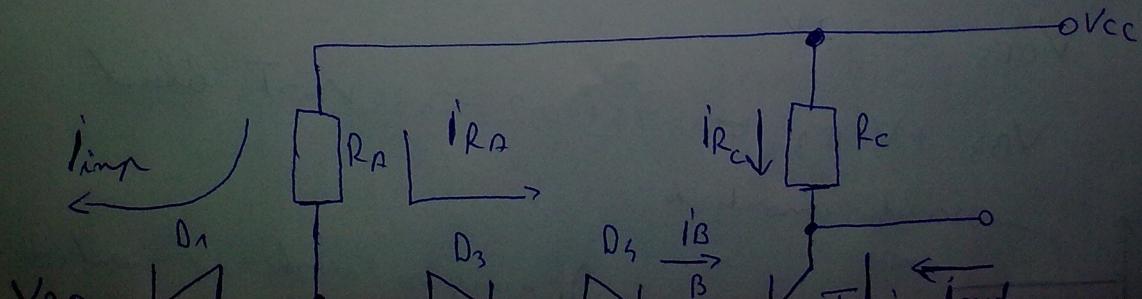

2. Circuito logico a diode e transistor.

a) Funzionamento.

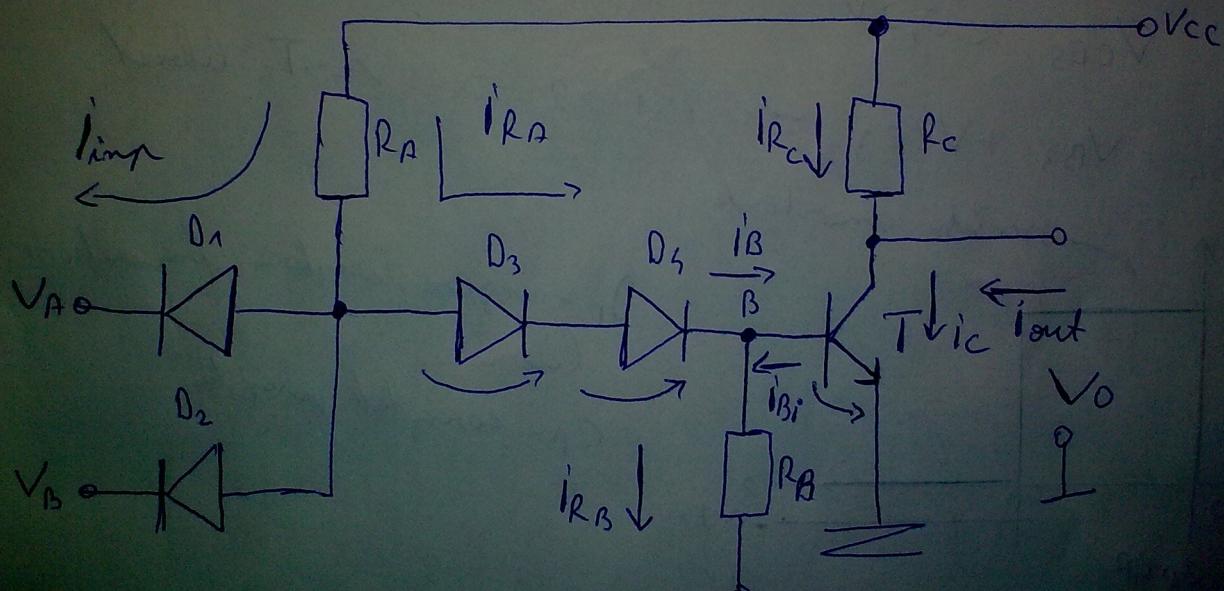


$$V_L \approx 0(0,02V) \quad V_T = 0,65V$$

$$\text{Dato: } V_{A0} = V_{CC}, V_B \leq 0V$$

N

$R_B \downarrow$

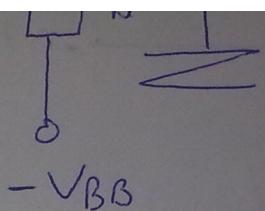

$$V_L \approx 0(0,02V) \quad V_T = 0,65V$$

a) $V_H = V_{CC}$, $V_B \leq 0V$

b) $V_A = V_B = V_L$; $D_1 \text{ u } D_2 = \text{onbuchtig}$

$$V_P = V_L + V_D = 0,2 + 0,75 = 0,95V \rightarrow T \text{ e blöst.}$$

$$V_{P\min} = 3V_T = 1,95V$$

$$V_O = V_{CC} - i_C R_C \approx V_{CC} = V_H$$

\parallel
 $i_{CO} = 0$

$$\left. \begin{array}{l} c) V_A = V_L ; V_B = V_H \\ V_A = V_H ; V_B = V_L \end{array} \right\} \Rightarrow V_O = V_{CE} = V_H$$

d) $V_A = V_B = V_H$; D_2, D_3 - leere
Leerstelle.

$$V_P > V_{CE}$$

$$V_P = V_{D_3} + V_{D_4} + V_{BE} = 0,75 + 0,75 + 0,75 = 2,25V$$

D_1 u. D_2 reziproker Invers.

$\Rightarrow D_3, D_4$, T - konduktive

$$V_O = V_{CES} = 0,2V = V_L$$

| V_A | V_B | V_O |
|-------|-------|-------|
| V_L | V_L | V_H |

| A | B | F |
|-----|-----|-----|
| 0 | 0 | 1 |

D_1 n, D_2 p-kanal invers.

$\Rightarrow D_3$, P_{n+} , T - conductive

$$V_o = V_{CES} = 0,2V = V_L$$

| V_A | V_B | V_o |
|-------|-------|-------|
| V_L | V_L | V_H |
| V_L | V_H | V_H |
| V_H | V_L | V_H |
| V_H | V_H | V_L |

| A | B | F |
|-----|-----|-----|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

$$\Rightarrow F = \overline{A \cdot B}$$

| | | |
|-------|-------|-------|
| V_H | V_H | V_L |
|-------|-------|-------|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 |
|---|---|---|

b) Dimensionare & construire.

a) R_C - limitator emisferul său în transitor

i_{out} - emisfer, T - setat.

$$i_{out} = i_c - i_{R_C}$$

i_c - emisferul se vor al adăuga nevoile.
- se alege unde β e maxim.

$$P = i \cdot V_{\text{mic}} \quad (i_{\text{cmin}})$$

i_C -more.

i_C -mic

$$P = i \cdot V_{\text{more}} \quad (i_{\text{cmost}})$$

$$i_{\text{con}} = i_{\text{out}} + i_{R_C}$$


$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CEs}}{i_{R_C}}$$

Example: $i_{\text{out}} = 5 \text{ mA}$; $i_{\text{con}} = 10 \text{ mA}$; $V_{CC} = 5 \text{ V}$.

$$R_C = \frac{5 - 0,2}{5 \cdot 10^{-3}} = 12 \Omega$$

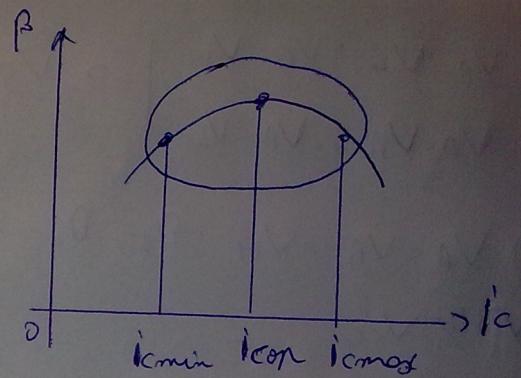b) R_B - T \rightarrow bluet.

$$i_{Bi} = \frac{V_{BE} + V_{BB}}{R_B} \Rightarrow V_{BE} \leq 0$$



b) $R_B - T \rightarrow$ block.

$$i_{Bi} = \frac{V_{BE} + V_{BB}}{R_B} \Rightarrow V_{BE} \leq 0$$

$$i_{Bi} \cdot R_B = V_{BE} + V_{BB} \leq 0$$

$$R_B \leq \frac{V_{BB}}{i_{Bi}} = \frac{V_{BB}}{i_{CO}}$$

- wenn ∞ infinitesimaler Werte

$$i_{Bi} = i_{CO}$$

Example: $V_{BB} = -2V$; $i_{CO} = 50\mu A$

$$R_B = \frac{2}{50 \cdot 10^{-6}} = 40 \cdot 10^3 = 40 k\Omega$$

c) $R_A \rightarrow$ wenn T -saturiert.

$$i_{RA} = i_B + i_{RB} ; i_B = \beta \geq i_C$$

$$i_B = i_{R_A} - i_{R_B}$$

$$i_{R_A} = \frac{V_{CC} - V_P}{R_A} = 2,25$$

$$i_{RP} = 2,25 \text{ V}$$

$$i_{R_B} = \frac{V_{BE_S} + V_{BB}}{R_B}$$

$$i_B = \frac{V_{CC} - 2,25}{R_A} - \frac{0,75 + V_{BB}}{R_B} \geq \frac{i_C}{\beta}$$

$$R_A \leq \frac{V_{CC} - 2,25}{\frac{i_C}{\beta} + \frac{0,75 + V_{BB}}{R_B}}$$

Beispiel: $\beta = 20$, $V_{BB} = -2 \text{ V}$; $R_B = 40 \Omega$; $i_C = 10 \text{ mA}$.

$$R_A \leq \frac{5 - 2,25}{\frac{10 \cdot 10^{-3}}{20} + \frac{0,75 + 2}{40 \cdot 10^3}} = \frac{2,75}{(0,5 + 0,07) \cdot 10^{-3}} = \frac{2,75 \cdot 10^3}{0,57} =$$

Beispiel: $\beta = 20$, $V_{BB} = -2V$; $R_B = 50\Omega$; $i_C = 10mA$.

$$R_A \leq \frac{5 - 2,25}{\frac{10 \cdot 10^{-3}}{20} + \frac{0,75 + 2}{50 \cdot 10^3}} = \frac{2,75}{(0,5 + 0,07) \cdot 10^{-3}} = \frac{2,75 \cdot 10^3}{0,57}$$
$$= 4,82\Omega$$

Verifizieren: wie?

$$N = \frac{i_{out}}{i_{input}}$$


$$i_{input} = \frac{V_{CC} - V_P}{R_A} = \frac{5 - 0,45}{4,82 \cdot 10^3} = \frac{4,05}{4,82 \cdot 10^3} = 0,9mA.$$


$$N = \frac{5}{0,9} = 5 \text{ (wobei entzög\ddot{e})}.$$

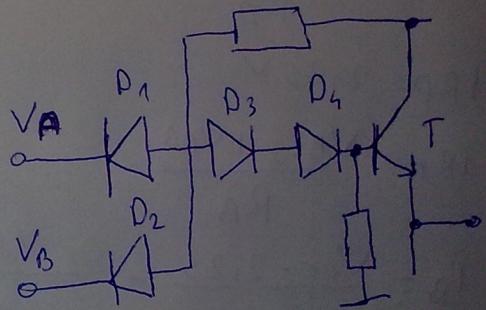c) $V_o = ?$; $V_i = 0, 2V$, $V_{EE} = -2V$, $\beta = 200$, $V_{BE} = 0, 5V$

$$V_o = V_{CC} - i_C R_C$$

$$i_C \approx 0 \Rightarrow V_o = V_{CC}$$




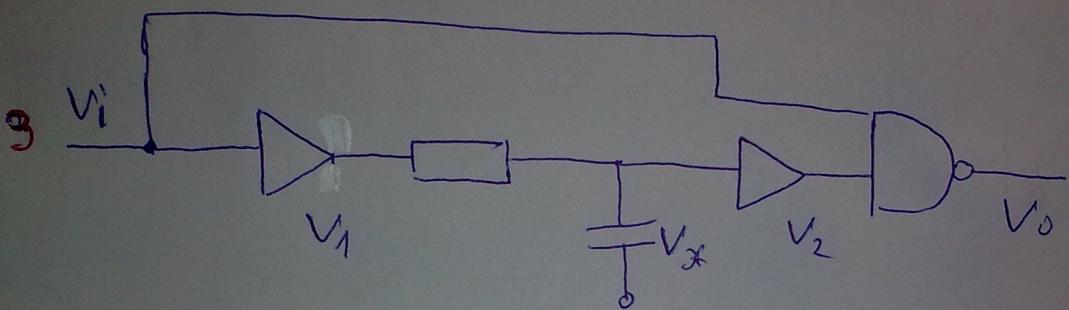


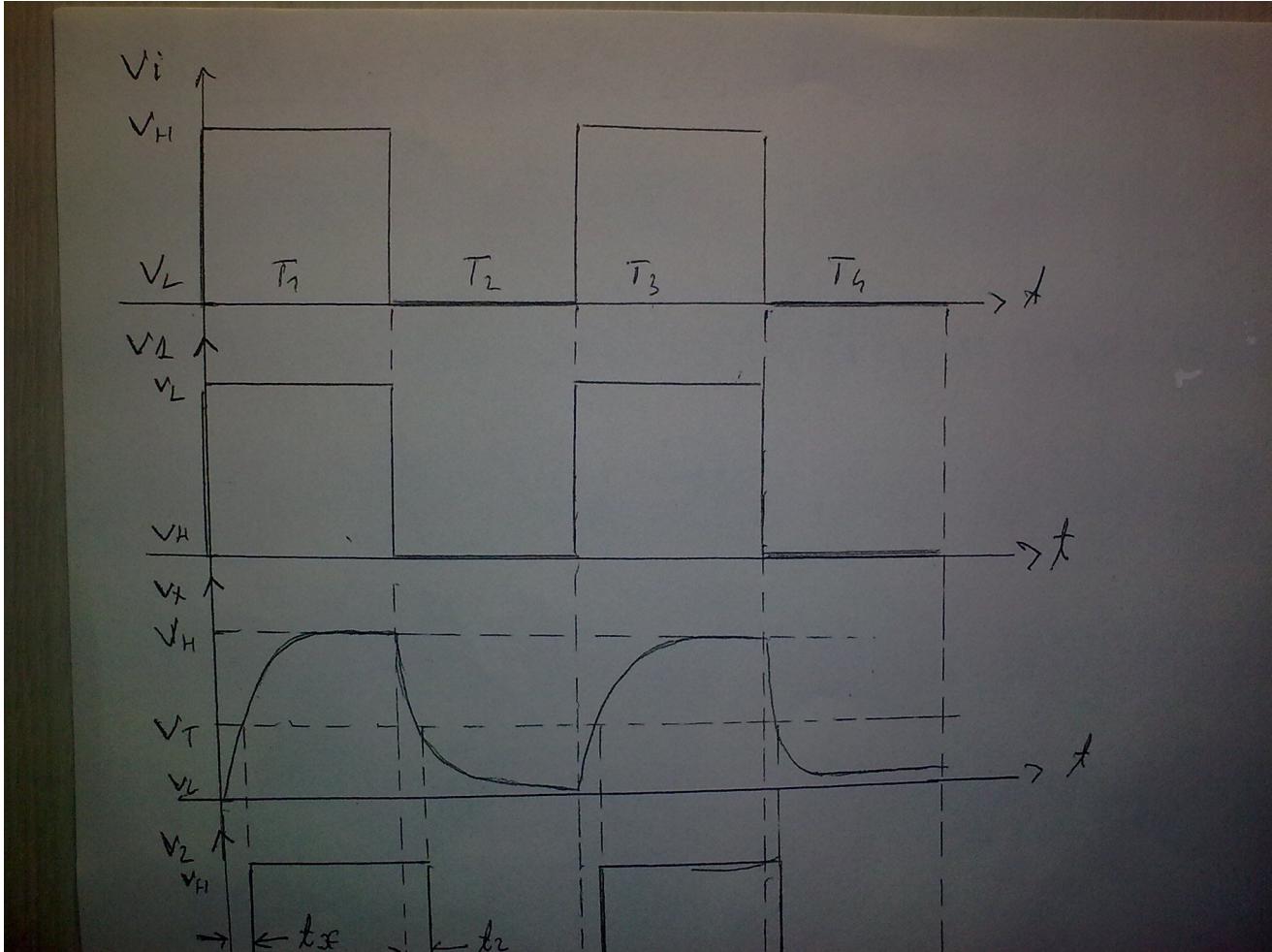
a) Diagrama de blocuri pentru V_i, V_1, V_x, V_2, V_o
b) Calculul parametrilor de rezervă.

$$R = 0,3 \text{ k}\Omega \quad C = 3 \text{ nF} \quad V_T = 1,5 \text{ V}$$

$$V_L = 0,2 \text{ V} \quad V_H = 3,5 \text{ V}$$



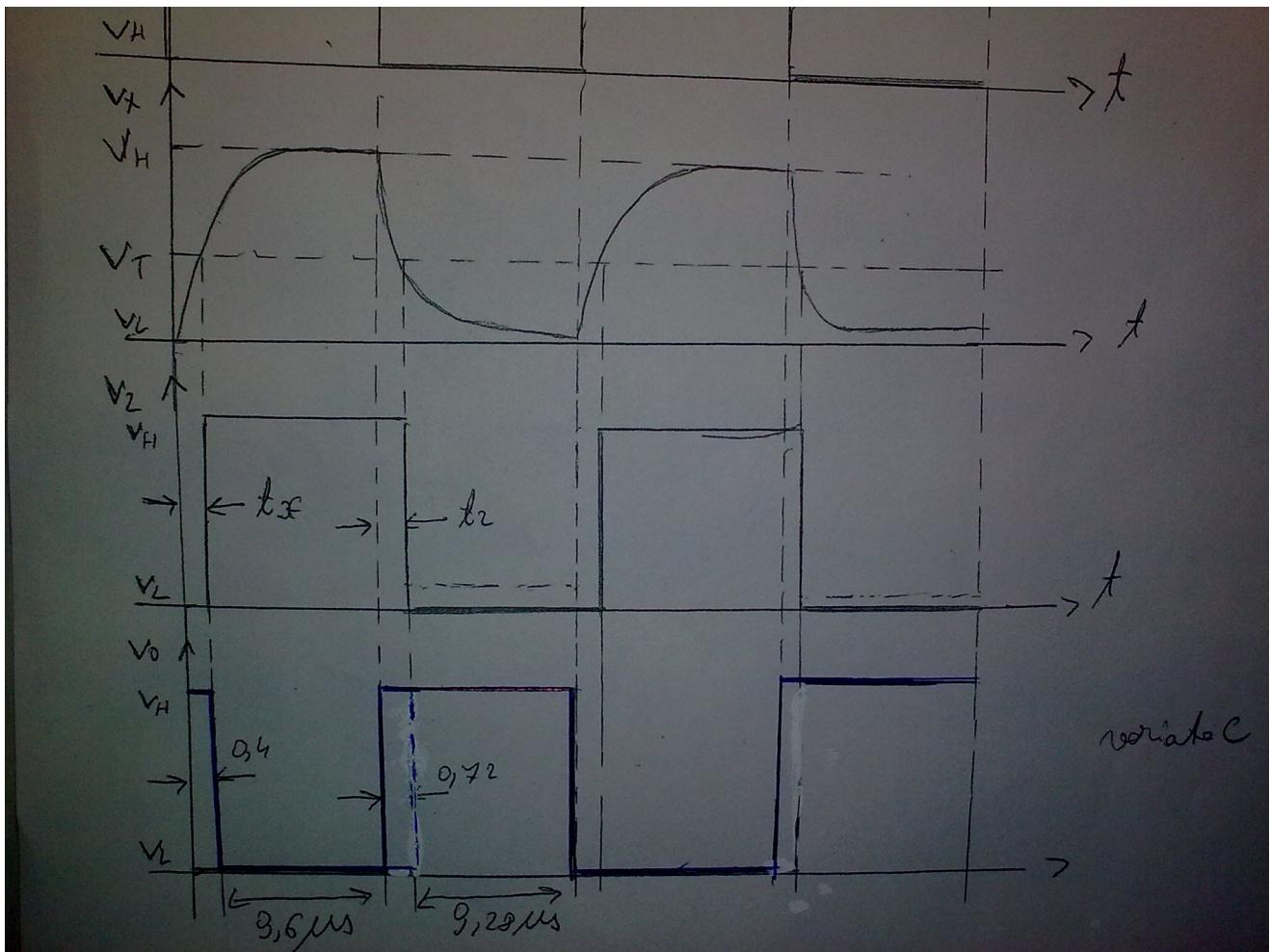

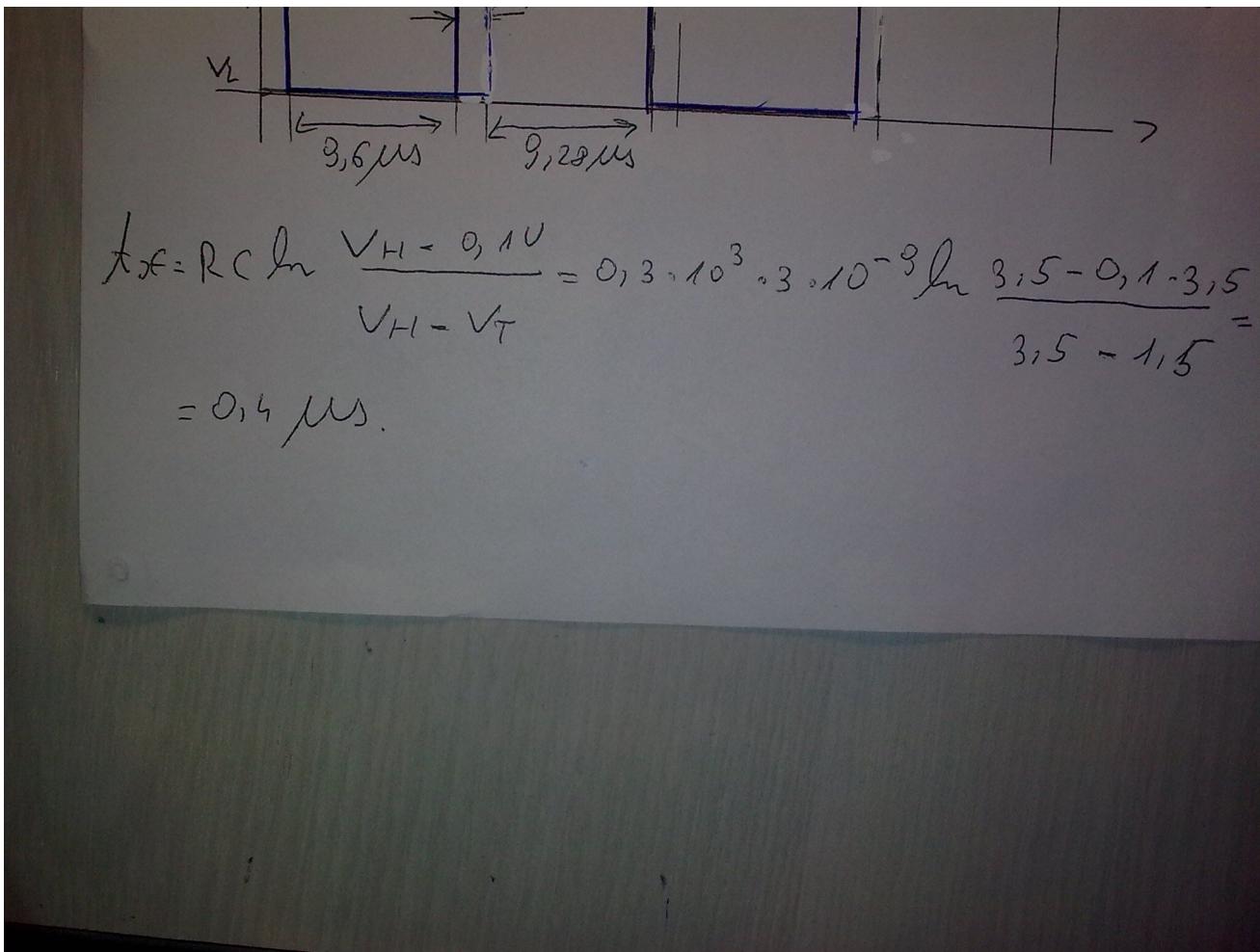

$$t_f = R C \ln \frac{V_{H1} - 0,1V}{V_{H1} - V_T} = 0,3 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^{-9} \ln \frac{3,5 - 0,1 - 3,5}{3,5 - 1,5} = \\ = 0,4 \mu s.$$

$$t_2 = RC \ln \frac{V_L - 0,9V}{V_L - V_T} = 0,3 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^{-9} \ln \frac{0,2 - 0,9 - 0,3,5}{0,2 - 1,5} =$$
$$= 0,72 \mu s$$

$$\tau_1 = 0,4 + 3,6 + 0,72 = 10,72 \mu s$$

$$\tau_2 = 3,28 \mu s.$$