

randul H:

1.a)Caracteristica statica de iesire la poarte ttl cand $V_0=VL$ (sau ceva de genul)

b) Aplicatie.

2.Circuite logice cu diode si tranzistori (poarte SI-NU cu diode)

a) Functionare

b) Dimensionarea rezistentelor.

c)Aplicatie (calculul puterii)


3.Un circuit cu inversor, trece-sus,inversor, semnalul rezultat se aplica la o poarta NAND, impreuna cu semnalul de la intrare (cred ca majoritatea sub erau asemanatoare, doar circuitul diferea un pic).


H

H1 Característica estatica de respuesta entre niveles TTL

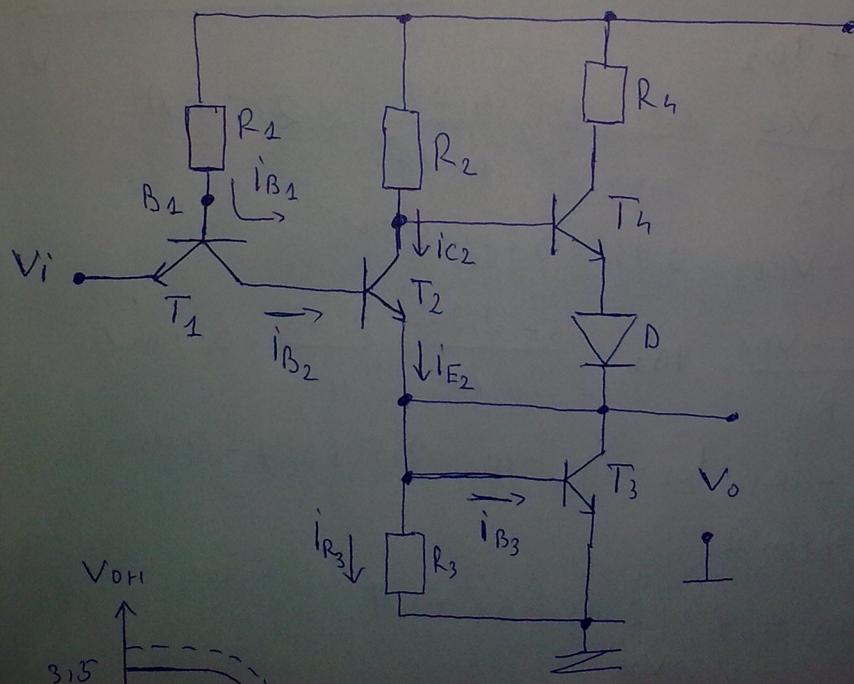a) Característica estatica de respuesta entre niveles

inferior la respuesta $V_o = V_L = 0,2V$.



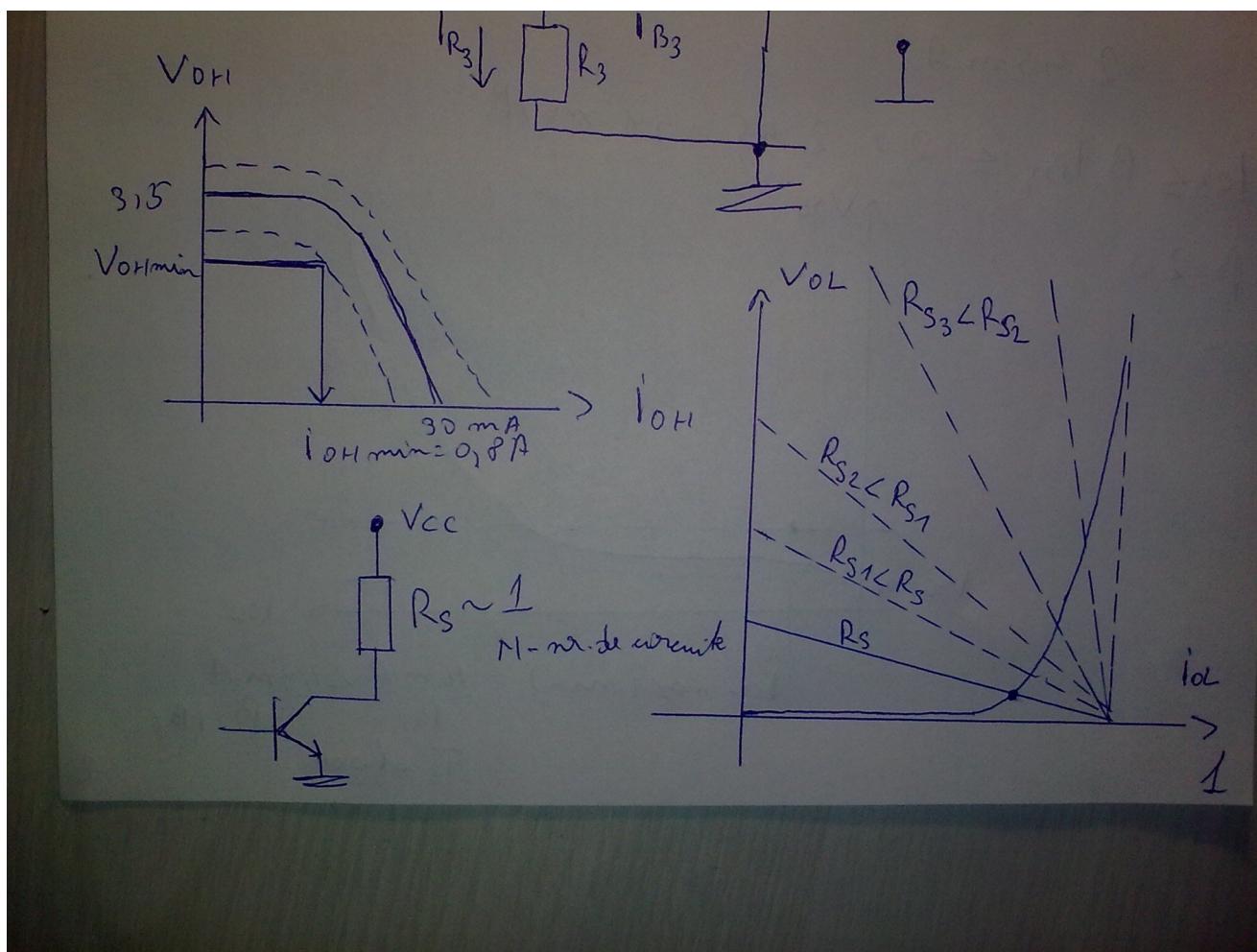

$$i_{C_3} \leq \beta \cdot i_{B_3}$$

$$i_{B_3} = i_{E_2} - i_{R_3}$$

$$i_{R_3} = \frac{V_{B_3}}{R_3} = \frac{0,75}{10^3} = 0,75 \text{ mA.}$$


$$i_{E_2} = i_{C_2} + i_{B_2}$$

$$i_{C_2} = \frac{V_{CC} - V_{C2}}{R_2} = \frac{5 - 0,95}{1,6 \cdot 10^{-3}} = \frac{4,05}{1,6 \cdot 10^{-3}} \approx 2,5 \text{ mA.}$$

$$V_{C_2} = V_{B_3} + V_{CE_2} = 0,75 + 0,2 = 0,95 \text{ V}$$

$$i_{B_2} = \frac{V_{CC} - V_{B1}}{R_1} = i_{B_2} = \frac{5 - 2,25}{1 \cdot 10^3} = \frac{2,75}{1} = 0,7 \text{ mA.}$$
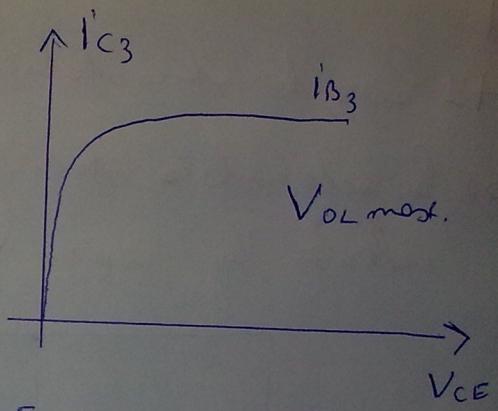
$$i_{B_3} = i_{E_2} - i_{R_3} = i_{C_2} + i_{B_2} - i_{R_3} = 2,5 + 0,7 - 0,75 = \\ = 2,45 \text{ mA.}$$




$$I_{B_2} = \frac{V_{CC} - V_{B1}}{R_1} = I_{B2} = \frac{5 - 2,12}{4 \cdot 10^3} = \frac{2,88}{4 \cdot 10^3} = 0,7 \text{ mA.}$$

$$I_{B3} = I_{E2} - I_{R3} = I_{C2} + I_{B2} - I_{R3} = 2,5 + 0,7 - 0,75 = \\ = 2,45 \text{ mA.}$$



$$I_{C3} \leq \beta \cdot I_{B3} \leq 20 \cdot 2,45 = 49 \text{ mA.}$$


$$\beta = 20$$

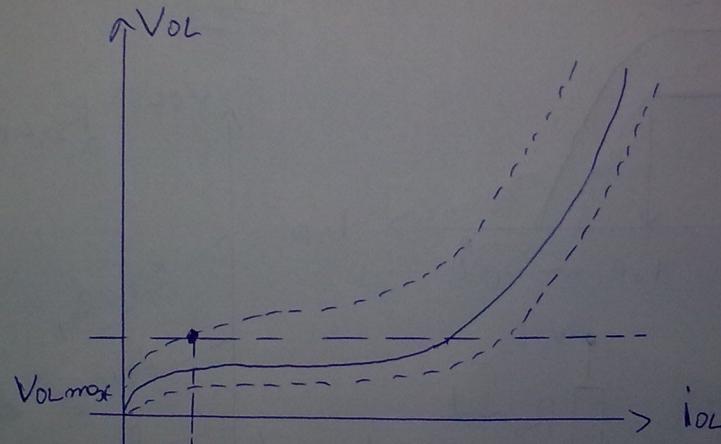

$$I_{C3 \text{ min}} = 16 \text{ mA} < 49 \text{ mA}, \\ I_{C3 \text{ max}} = \beta \cdot I_{B3} \\ T_3 \text{ saturat} \quad 2$$

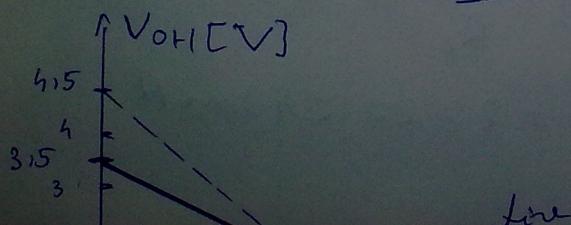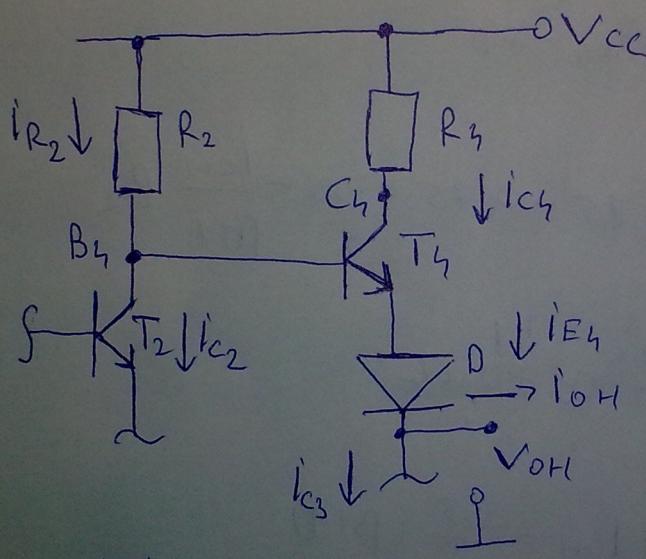b) Caracteristica statică de ieșire pentru nivelul superior de ieșire $V_O = V_H = 3,5 \text{ V}$.



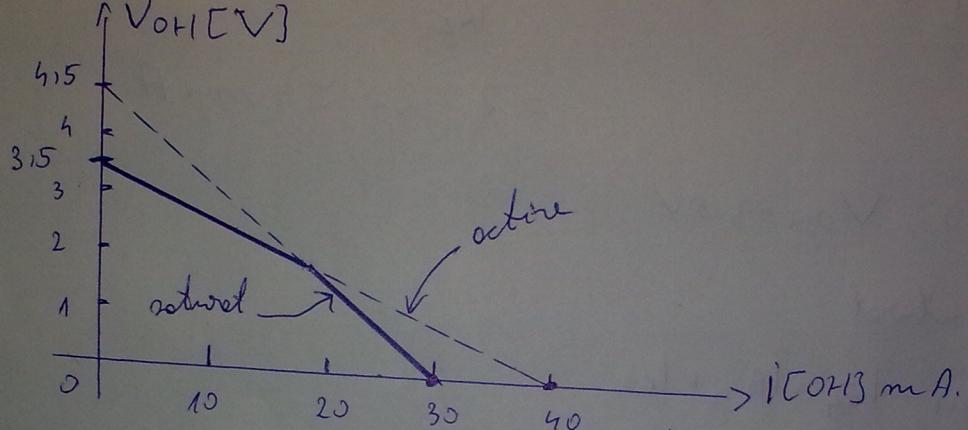

Los- enrent de réseur de sortirant.

a) T_1 active.

$$V_O = V_{CC} - i_{R_2} R_2 - V_{BE_1} - V_P$$

$$i_{R_2} = i_{B_1} + i_{C_2} \quad (T_2 \text{ bloot})$$

$$i_{C_2} = i_{C_0} \text{ negligiom}$$

$$i_{R_2} = i_{B_1} = \frac{i_{E_1}}{\beta + 1}$$

$$i_{E_3} = i_{OH} + i_{C_3} \quad (T_3 \text{ block})$$

$$i_{C_3} = i_{COL} \text{ negligibly}$$

$$V_O = V_{CC} - \frac{i_{OH}}{\beta+1} R_2 - V_{BE_3} - V_D$$

$$V_O = 5 - \frac{i_{OH}}{\beta+1} R_2 - 0,75 - 0,75 = 3,5 - \frac{i_{OH}}{\beta+1} R_2$$

$$\frac{R_2}{\beta+1} = Z_0 = \frac{1,6 \cdot 10^3}{20+1} \approx 80 \Omega$$

$$V_{OH} = 0 \Rightarrow V_{OH1} \rightarrow i_{OH} = \frac{3,5}{R_2} (\beta+1)$$

$$= 20 \cdot 20 \approx 400 \text{ mA.}$$

$$i_{OH} = 0 \quad V_{OH} = 3,5 \text{ V}$$

$$= 20 \cdot 20 \approx 400 \text{ mA.}$$

$$I_{OH} = 0 \quad V_{OH} = 3,5 \text{ V}$$

Bei T_h resultiert:

$$I_{OH} = I_{EH} = I_{Bh} + I_{Ch}$$

$$I_{Bh} = I_{R_2} = \frac{V_{cc} - V_{Bh}}{R_2} = \frac{V_{cc} - (V_{IH} + V_D + V_{BEh})}{R_2}$$

$$I_{Ch} = \frac{V_{cc} - V_{Ch}}{R_h} = \frac{V_{cc} - (V_{OH} + V_D + V_{CEh})}{R_h}$$

$$I_{OH} = \frac{V_{cc} - (V_{IH} + V_D + V_{CEh})}{R_2} + \frac{V_{cc} - (V_{OH} + V_D + V_{CEh})}{R_h}$$


$$i_{OH1} = \frac{5 - (V_{OH1} + 0,75 + 0,75)}{R_2} + \frac{5 - (V_{OH1} + 0,75 + 0,2)}{R_4}$$

$$i_{OH1} = \frac{3,5 - V_{OH1}}{R_2} + \frac{4,05 - V_{OH1}}{R_4 = 130\Omega}$$

$$i_{OH1} = 0 \Rightarrow V_{OH1} \approx 4,5V$$

$$V_{OH1} = 0 \Rightarrow i_{OH1} = 30mA.$$


$$18mA \leq i_{os} \leq 55mA$$

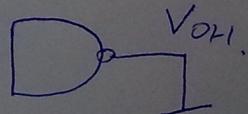


H

2. Circuito logico a diode e transistor.

a) Funzionare.

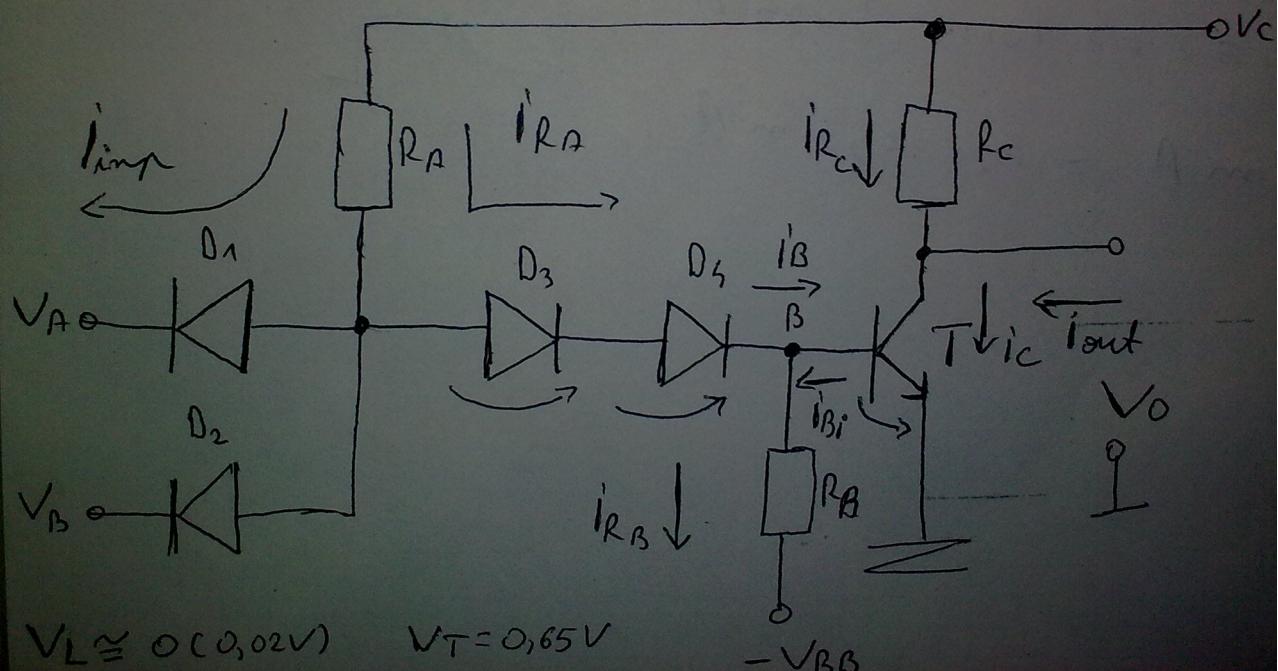
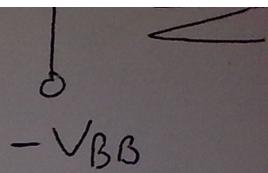
$$V_L \approx 0(0,02V) \quad V_T = 0,65V$$



$$\times \quad V_H = V_{CC}, \quad V_B \leq 0V$$

$$\text{a) } V_A = V_B = V_L ; \quad D_1 \text{ n}^+, D_2 \text{-conductie}$$

$$V_P = V_L + V_D = 0,2 + 0,75 = 0,95V \rightarrow T \text{ le leert.}$$

$$V_{P\min} = 3 \quad V_T = 1,85V$$

$$V_O = V_{CC} - i_C R_C \approx V_{CC} = V_H$$

$i_{CO} = 0$

$$\left. \begin{array}{l} \text{c)} V_A = V_L ; V_B = V_H \\ V_A = V_H ; V_B = V_L \end{array} \right\} \Rightarrow V_O = V_{CE} = V_H$$

d) $V_A = V_B = V_H$; D_1, D_2 - lebere.

$$V_P \nearrow V_{CC}$$

$$V_P = V_{D_3} + V_{D_4} + V_{BE} = 0,75 + 0,75 + 0,75 = 2,25 V$$

D_1 & D_2 reberiate invers.

$\Rightarrow D_3, P_H, T$ - conductive

$$V_O = V_{CES} = 0,2 V = V_L$$

V_A	V_B	V_O
V_L	V_L	V_H

A	B	F
0	0	1

$\square \overline{10}$

$$V_o = V_{CES} = 0,2V = V_L$$

V_A	V_B	V_o
V_L	V_L	V_H
V_L	V_H	V_H
V_H	V_L	V_H
V_H	V_H	V_L

A	B	F
0	0	1
0	1	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$\Rightarrow F = \overline{A \cdot B}$$

b) Dimensionare / construcție.

c) R_C - limitări curentul prin transistor

i_{out} - curent, T - rezist.

$$i_{out} = I_C - I_{RC}$$

I_C - curentul se poate adăuga nevoie
- se obține vînde β e mediu.

$$P = i \cdot V(\text{mV}) \quad (I_{C\min})$$

R_C - more.

R_C - min

$$P = i \cdot V \text{ more} \quad (I_{C\max})$$

$$I_{CoN} = I_{out} + I_{RE}$$


$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CEs}}{I_{RE}}$$

Example: $I_{out} = 5 \text{ mA}$; $I_{CoN} = 10 \text{ mA}$; $V_{CC} = 5 \text{ V}$.

$$R_C = \frac{5 - 0,2}{5 \cdot 10^{-3}} = 1 \text{ k}\Omega$$

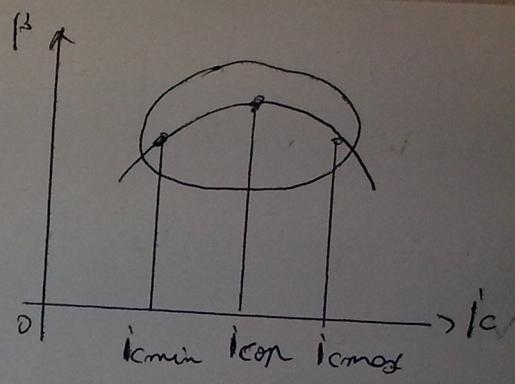b) R_B - $T \rightarrow \text{bleat}$.

$$I_{Bi} = \frac{V_{BE} + V_{BB}}{R_B} \Rightarrow V_{BE} \leq 0$$



$5 \cdot 10^{-3}$

b) $R_B - T \rightarrow$ leeres.

$$i_{Bi} = \frac{V_{BE} + V_{BB}}{R_B} \Rightarrow V_{BE} \leq 0$$

$$i_{Bi} \cdot R_B = V_{BE} + V_{BB} \leq 0$$

$$R_B \leq \frac{V_{BB}}{i_{Bi}} = \frac{V_{BB}}{i_{CO}}$$

- wenn i_{Bi} infinitesimal wäre:

$$i_{Bi} = i_{CO}$$

Example: $V_{BB} = -2V$; $i_{CO} = 50\mu A$

$$R_B = \frac{2}{50 \cdot 10^{-6}} = 40 \cdot 10^3 = 40k\Omega$$

c) $R_A \rightarrow$ weiter T -saturnet.

$$i_{RA} = i_B + i_{RB} \quad ; \quad i_B = \beta \geq i_C$$

$$i_B = i_{R_A} - i_{R_B}$$

$$i_{R_A} = \frac{V_{cc} - V_P}{R_A} = 2,25$$

$$i_{R_B} = 2,25 \text{ V}$$

$$i_{R_B} = \frac{V_{BE_S} + V_{BB}}{R_B}$$

$$i_B = \frac{V_{cc} - 2,25}{R_A} - \frac{0,75 + V_{BB}}{R_B} \geq \frac{i_c}{\beta}$$

$$R_A \leq \frac{V_{cc} - 2,25}{\frac{i_c}{\beta} + \frac{0,75 + V_{BB}}{R_B}}$$

Beispiel: $\beta = 20$, $V_{BB} = -2 \text{ V}$; $R_B = 50 \Omega$; $i_c = 10 \text{ mA}$.

Example: $\beta = 20$, $V_{BB} = -2V$; $R_B = 40\Omega$; $i_c = 10mA$.

$$R_A \leq \frac{5 - 2,25}{\frac{10 \cdot 10^{-3}}{20} + \frac{0,75 + 2}{40 \cdot 10^3}} = \frac{2,75}{(0,5 + 0,07) \cdot 10^{-3}} = \frac{2,75 \cdot 10^3}{0,57}$$
$$= 4,82\Omega$$


Verifikation: wie?

$$N = \frac{i_{out}}{i_{inp}}$$

$$i_{inp} = \frac{V_{cc} - V_P}{R_A} = \frac{5 - 0,45}{4,82 \cdot 10^3} = \frac{4,55}{4,82 \cdot 10^3} = 0,9mA$$


$$N = \frac{5}{0,9} = 5 \text{ (wobei integriert).}$$

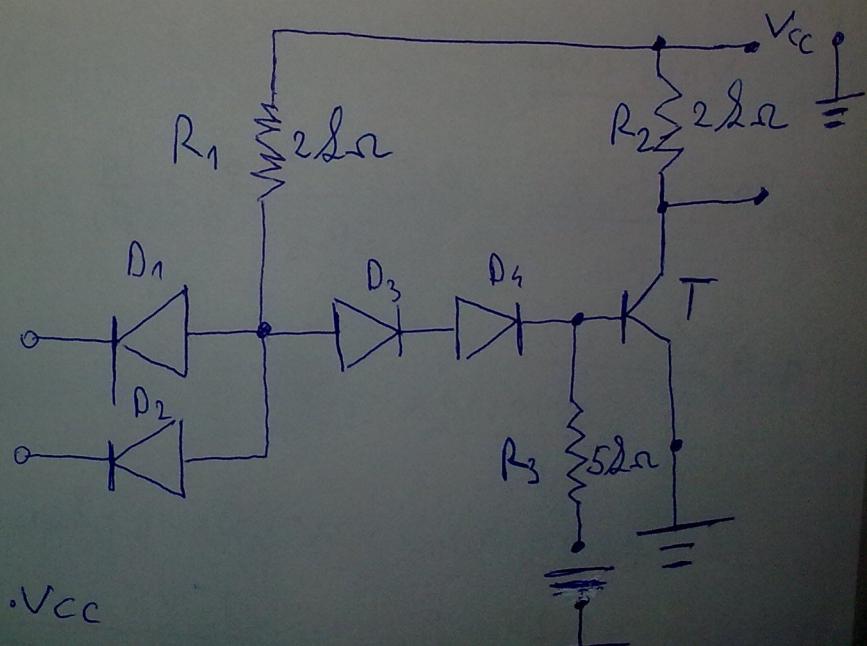C) Pentru $V_L = 0,2 \text{ V}$, $V_H = V_{CC} = 5 \text{ V}$, $\beta = 20$, $V_{BB} = -2 \text{ V}$, se cere pentru semnalul obținut să se determine mărimea statică consumată de la sursa de alimentare V_{CC}



$$P_{CC} = \frac{i_{CCL} + i_{CCH}}{2} \cdot V_{CC}$$
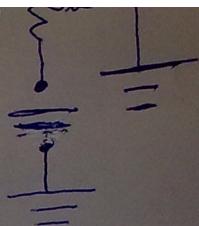
$$P_{CC} = \frac{i_{CCL} + i_{CCH}}{2} \cdot V_{CC}$$



$$i_{CCH} = i_{IL} = \frac{V_{CC} - V_P}{R_2} = \frac{5 - 0,95}{2 \cdot 10^3} = 2 \text{ mA.}$$

$$i_{CCL} = i_{R_1} + i_{R_2} = \frac{V_{CC} - V_P}{R_1} + \frac{V_{CC} - V_{CES}}{R_2} =$$

$$= \frac{5,25 - 2,25}{2 \cdot 10^3} + \frac{5 - 0,2}{2 \cdot 10^3} = 3,75 \text{ mA.}$$



$$\Rightarrow P_{CC} = \frac{i_{CCL} + i_{CCH}}{2} \cdot V_{CC} = \frac{2+4}{2} \cdot 5 = 15 \text{ mW.}$$


H3. Se dă circuitul din figura de mai jos și
introduce normalele opționale pentru semnalele din figura:
de unde:


a) Ridicarea diagramelor de timp în muchile V_1 , V_2 ,
 V_L , V_2 și V_o .

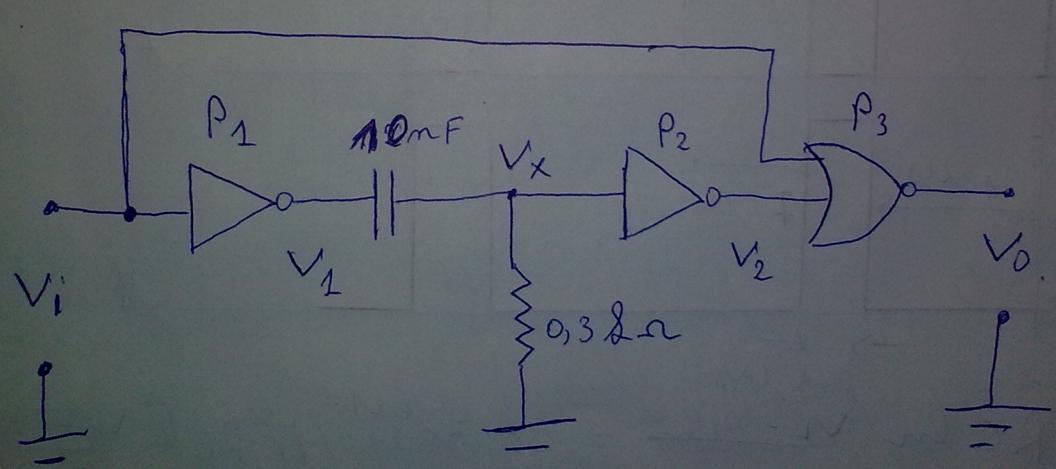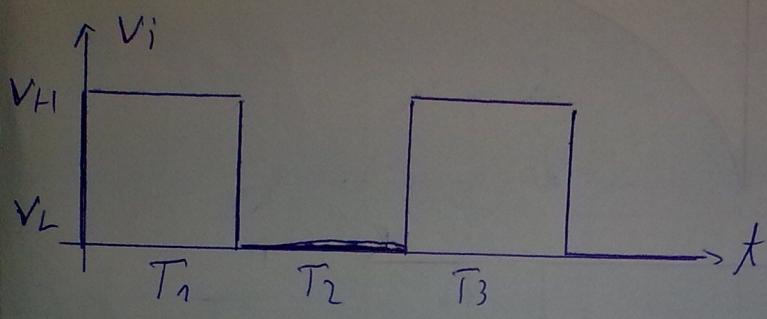b) Să se calculeze perioadele de timp și amplitudinile de la
resonanță. Se vor neglija timpuri de întărire
pe porti. Unde $V_{H1} = 3,5 V_{TH}$, $V_L = 0,2 V$, $T_1 = T_2 = T_3 =$
 $= 10 \mu s$.





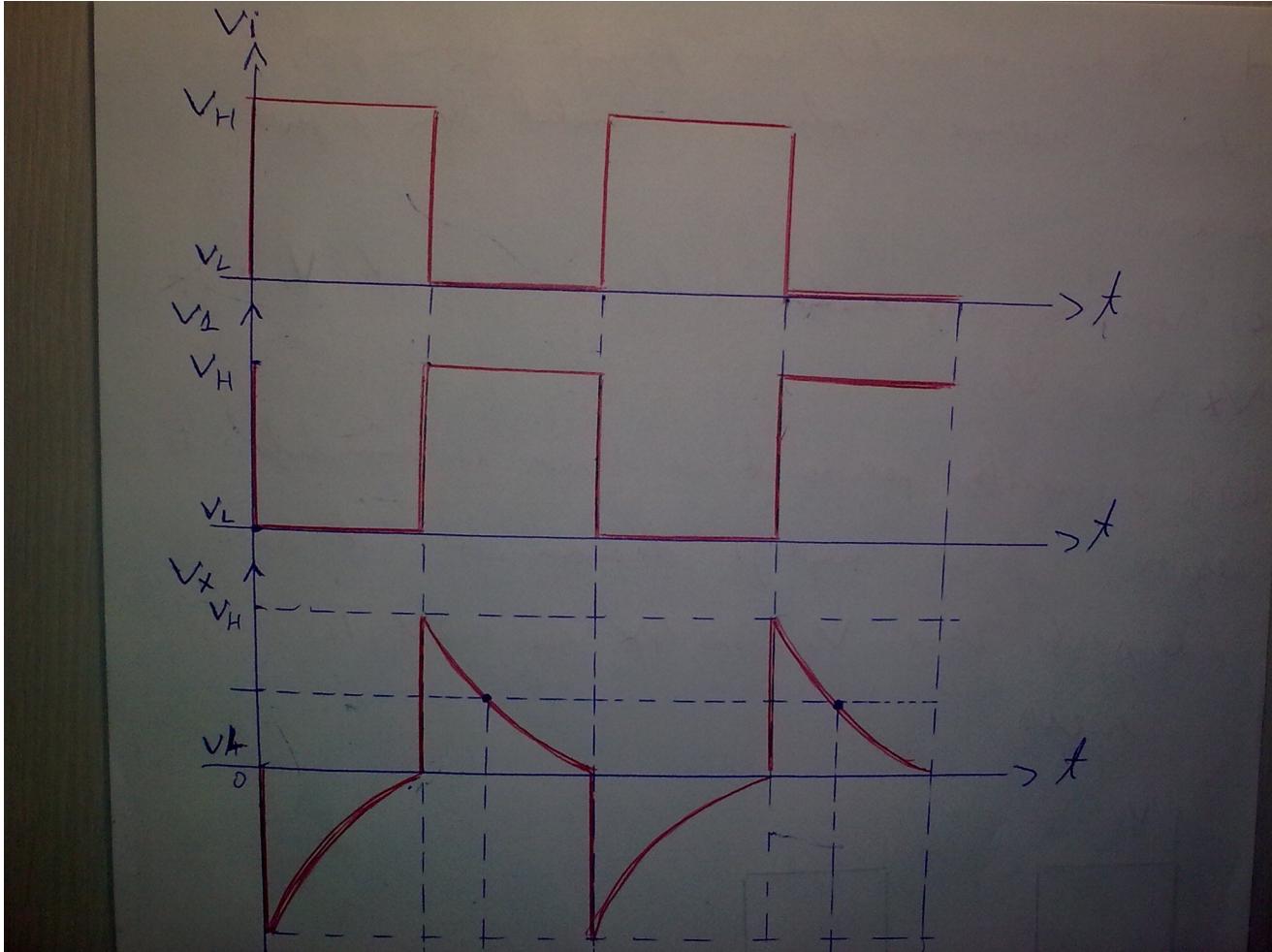


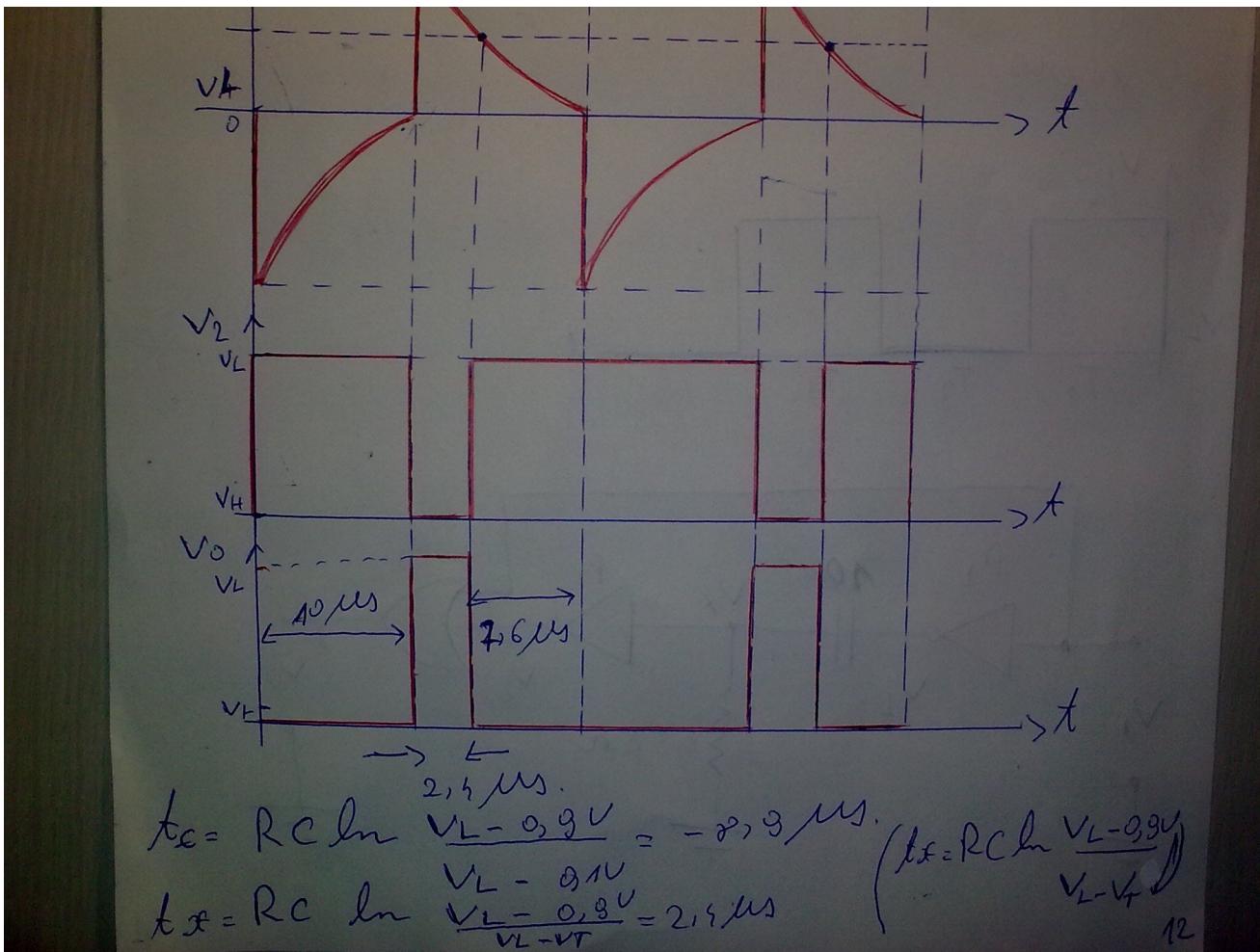


$$t_C = R C \ln \frac{V_L - 0,9V}{V_L - 0,8V} = -2,3 \mu s.$$

$$t_{CT} = R C \ln \frac{V_L - 0,1V}{V_L - 0,8V} = 2,3 \mu s \quad \left(t_C = R C \ln \frac{V_L - 0,9V}{V_L - V_T} \right) \quad 12$$

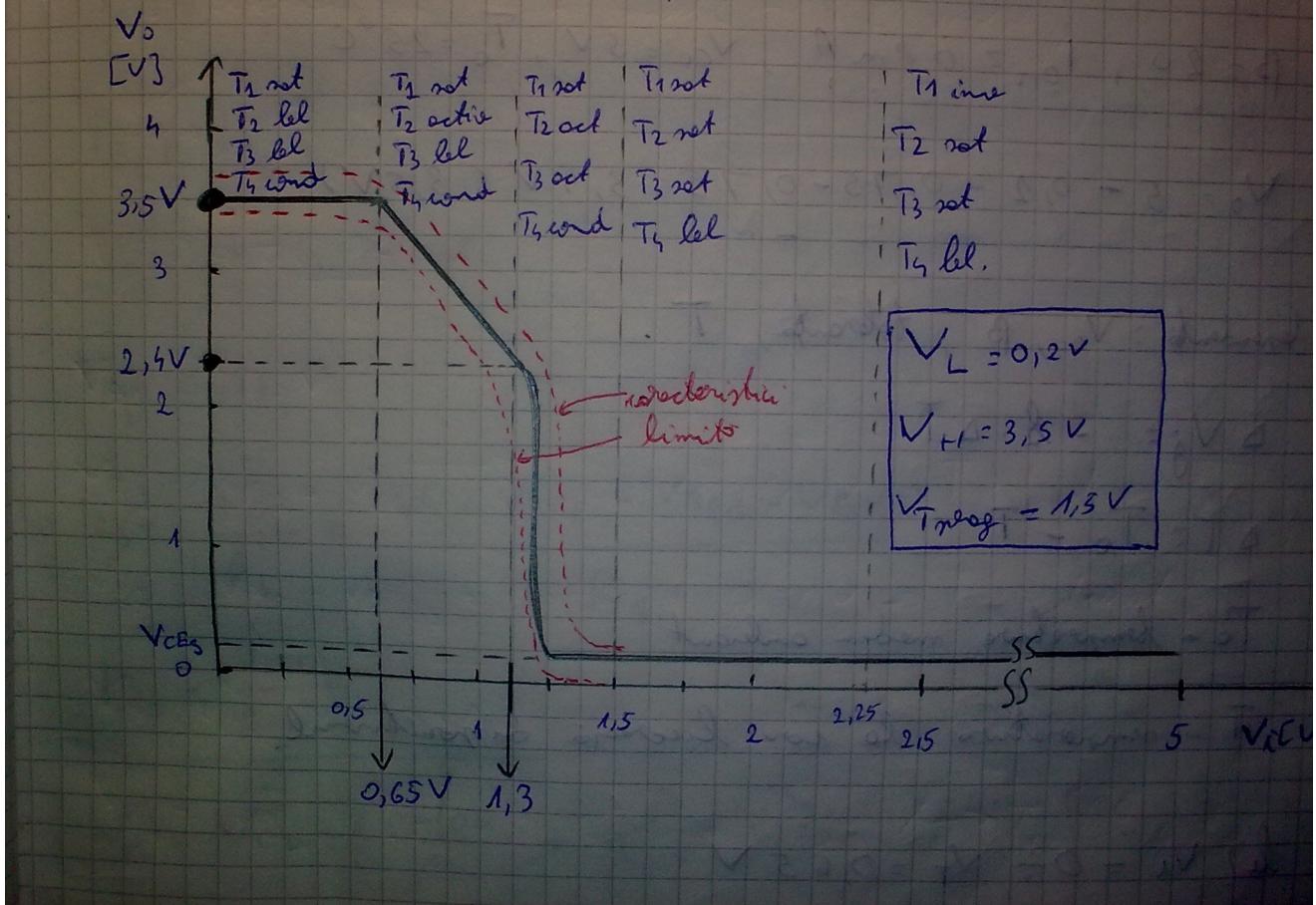① Característica idetica de transferencia



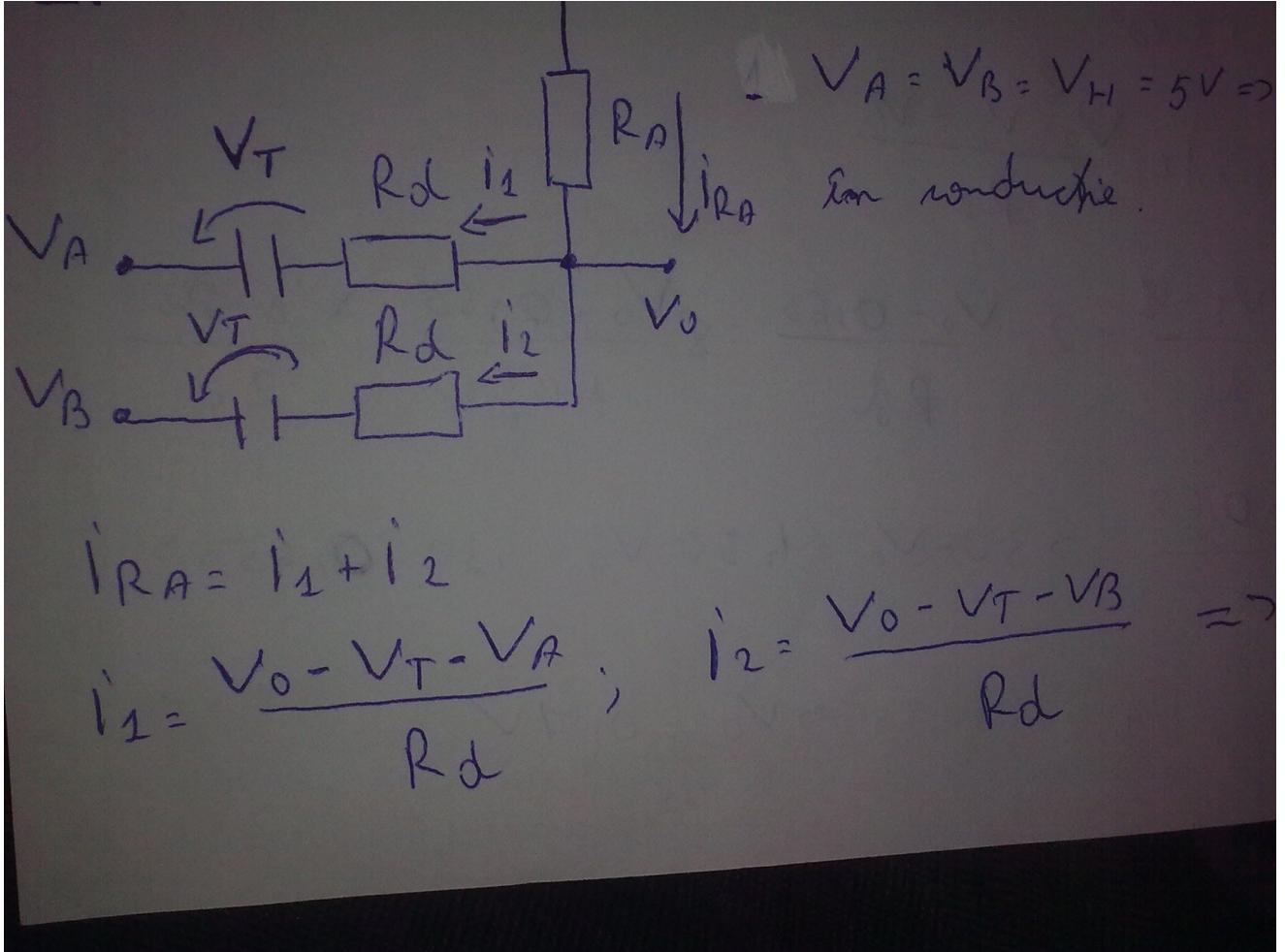

$$IR_A = 2 \cdot \frac{V_0 - V_1 - H}{R_d} = 2 \cdot \frac{V_0}{R_d}$$

$$IR_A = \frac{V_{cc} - V_0}{R_A} = \frac{15 - V_0}{4.13 \cdot 10^3}$$

$$\frac{V_0 - 5.65}{2k} = \frac{15 - V_0}{4.30k} \Rightarrow 4.30$$

$$4.30 V_0 + 2V_0 = 30 + 5.65$$

P.
8