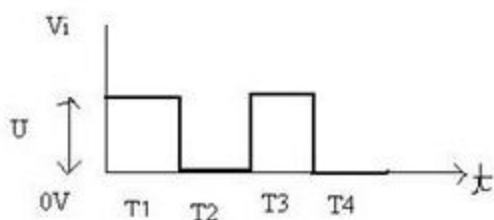


### Varianta B

- 1 a) Raspunsul circuitului RC trece sus la un semnal ,impuls repetitive:diagrama de timp,expresia matematica.  
 b) Sa se determine raspunsul circuitului RC trece sus la intrarea caruia se aplica semnalul din figura de mai jos.T1=T2=T3=T4=100 $\mu$ s.R=5K $\Omega$ ,C=10nF,U=10V.





2 a) Caracteristica statica de intrare la circuitele integrate TTL

- b) Definirea curentului de intrare pt nivel logic inferior
- c) Definirea curentului de intrare pt nivel logic superior


3 Se da circuitul din figura,la intrarea caruia se aplica semnalul din figura.

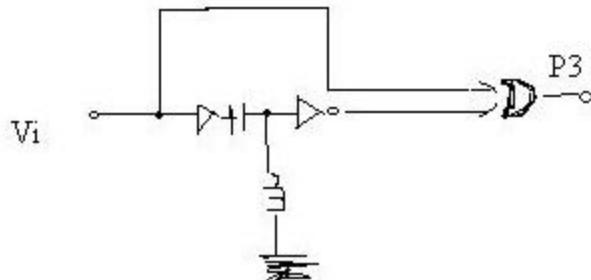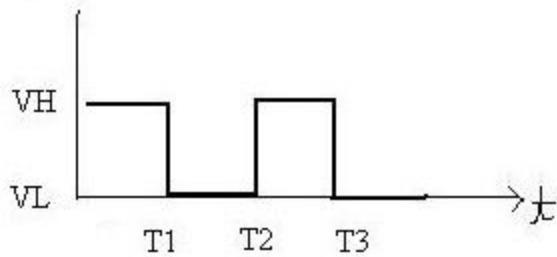
- a) Ridicarea diagramelor de timp in punctele  $V_i$ ,  $V_1$ ,  $V_x$ ,  $V_2$ ,  $V_0$ ,  $V_h = 3,5V$  si  $V_l = 0,2V$   $T_1 = T_2 = T_3 = 10\mu s$   
 b) Perioada de timp a semnalului de iesire.Se negligeaza timpi de intarziere pe porti.




**B**

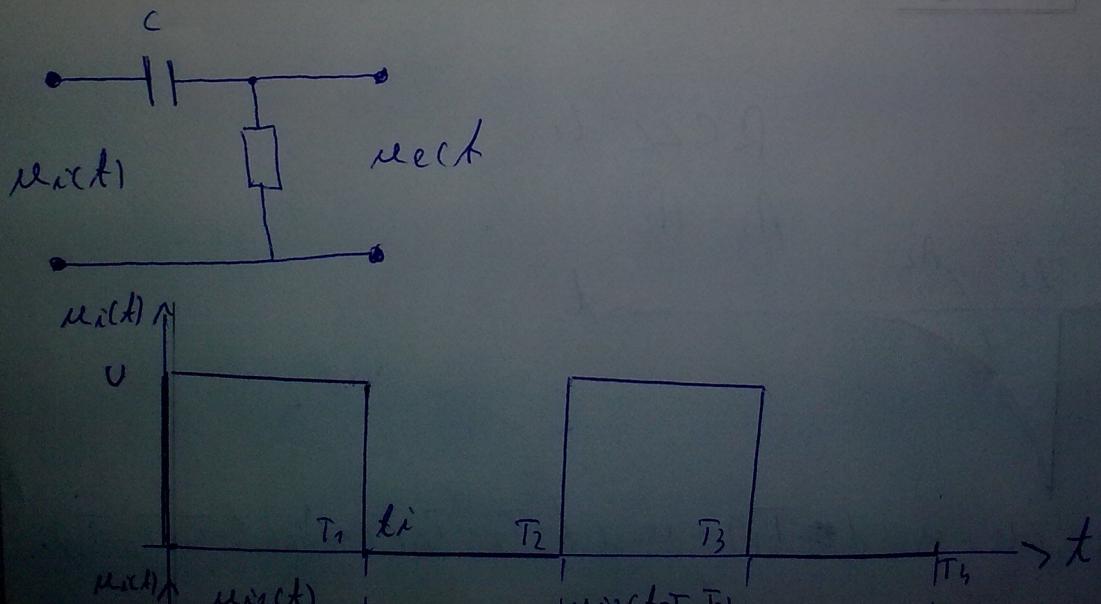1. a) Röpvenul variabilui RC treceus la un semnal, impuls repetitive : diagrame de timp, siENE matematice.




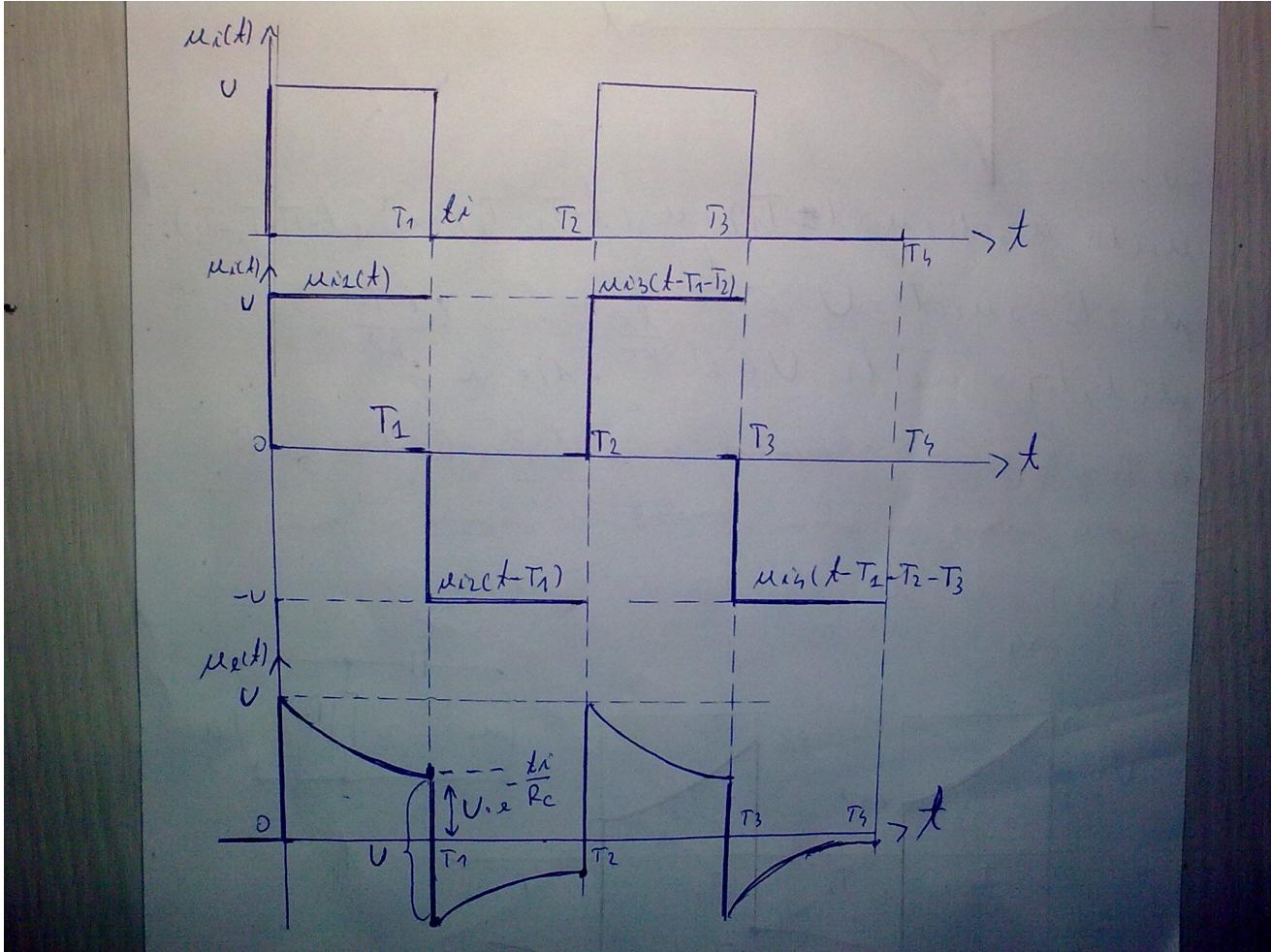

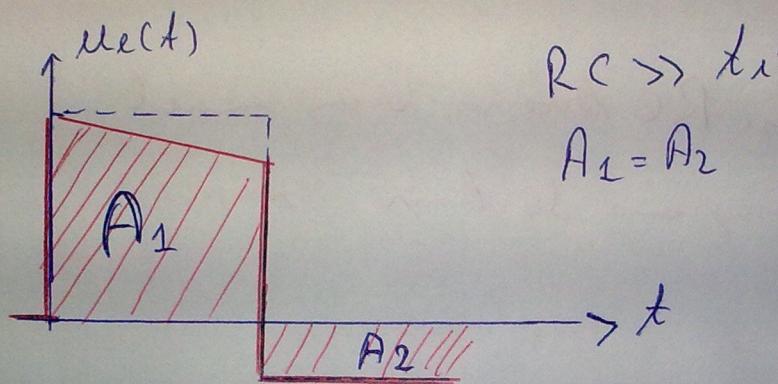

$$R \gg \tau_i$$

$$A_1 = A_2$$

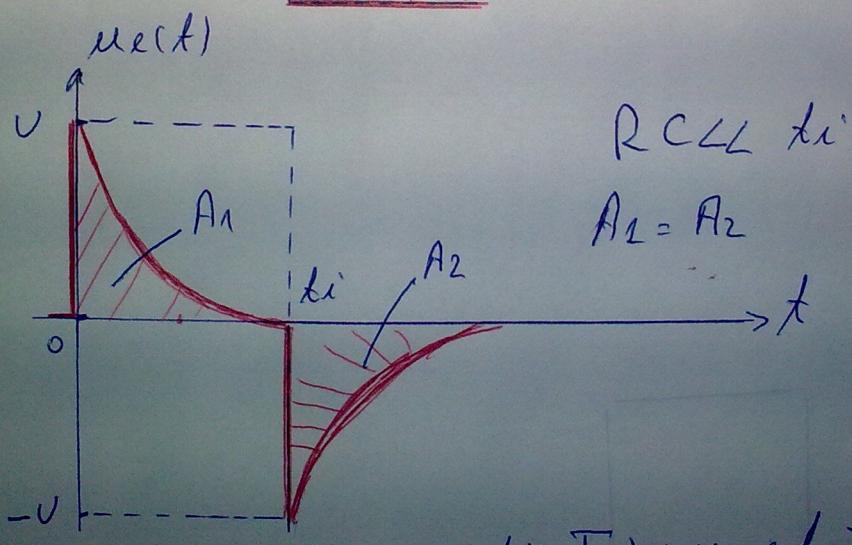

$$R \ll \tau_i$$

$$A_1 = A_2$$

$$t$$

$$v = V e^{-\frac{t}{\tau_i}} + u_e(t - \tau_i) + u_e(t - \tau_i - T_1) + u_e(t - T_1 - T_2) + \dots$$

$$-U$$


$$u_e(t) = u_{e1}(t) + u_{e2}(t-T_1) + u_{e3}(t-T_1-T_2) + u_{e4}(t-T_1-T_2-T_3)$$

$$\text{pt } [0, t] \Rightarrow u_e(t) = U \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\text{pt } [t, \infty) \Rightarrow u_e(t) = U(e^{-\frac{t-T_1}{RC}} - 1) = e^{-\frac{(t-T_1)}{RC}}$$

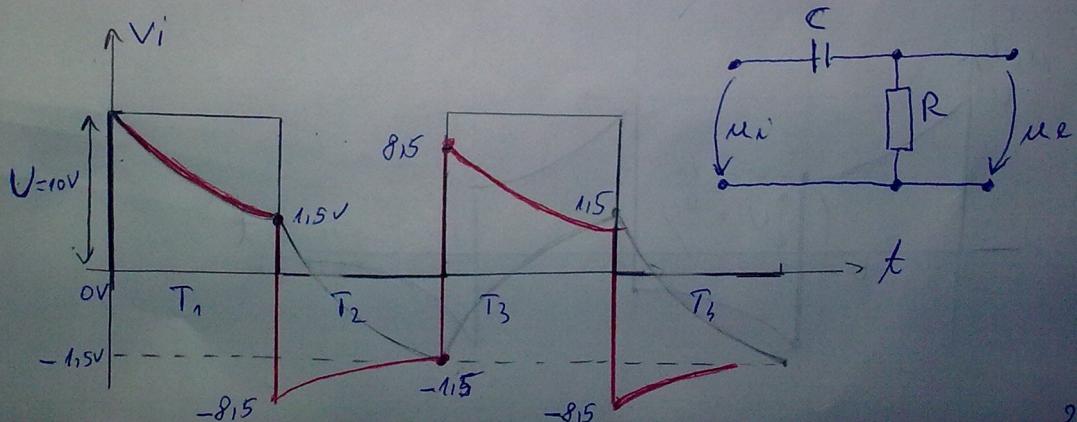b) Să se determine schema circuitului RC devenit la intrarea său se aplică tensiunea din figura de mai jos.

$$T_1 = T_2 = T_3 = 100 \mu s ; R = 5 \Omega , C = 10 mF, U = 10V$$



$$a) \text{ pentru } t=0 \Rightarrow u_c(0)=U=10V$$

$$b) t \in (0, T_1) \Rightarrow u_c(t) = U \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$t=T_1 \Rightarrow u_c(T_1) = U \cdot e^{-\frac{T_1}{RC}} = U \cdot e^{-\frac{100 \cdot 10^{-6}}{50 \cdot 10^3 \cdot 10^{-9}}} = U \cdot e^{-2} = 10 \cdot 0,15 = 1,5V$$

$$c) t \in [T_1, T_1 + T_2]$$

$$u_c(t) = U \cdot e^{-\frac{t}{RC}} - U \cdot e^{-\frac{t+T_1}{RC}}$$

$$t=T_1+T_2 \Rightarrow u_c(T_1+T_2) = U \cdot e^{-\frac{T_1+T_2}{RC}} - U \cdot e^{-\frac{T_2}{RC}} =$$

$$= U \cdot e^{-\frac{200 \cdot 10^{-6}}{50 \cdot 10^3 \cdot 10^{-9}}} - U \cdot e^{-2} =$$

$$= U \cdot e^{-4} - U \cdot e^{-2} = -10 \cdot 0,15 = -1,5V$$

1.  $t \in [T_1, T_1 + T_2]$

$\Rightarrow 0$

d)  $t \in [T_1 + T_2, T_1 + T_2 + T_3]$

$$u_c(t) = U \cdot e^{-\frac{t}{RC}} - U \cdot e^{-\frac{t-T_1}{RC}} + U \cdot e^{-\frac{t-T_1-T_2}{RC}}$$

$$t = T_1 + T_2 + T_3 \Rightarrow u_c(T_1 + T_2 + T_3) =$$

$$= U \cdot e^{-\frac{T_1+T_2+T_3}{RC}} - U \cdot e^{-\frac{T_2+T_3}{RC}} + U \cdot e^{-\frac{T_3}{RC}} =$$

$$= U \cdot e^{-\frac{300 \cdot 10^{-6}}{50 \cdot 10^{-6}}} - U \cdot e^{-\frac{200 \cdot 10^{-6}}{50 \cdot 10^{-6}}} + U \cdot e^{-\frac{100 \cdot 10^{-6}}{50 \cdot 10^{-6}}} =$$

$$= U \cdot e^{-6} - U \cdot e^{-4} + U \cdot e^{-2} = 10,915 = 1,5 V.$$

e)  $t \in [T_1 + T_2 + T_3, T_1 + T_2 + T_3 + T_4]$ .


$$u_c(t) = U \cdot e^{-\frac{t}{RC}} - U \cdot e^{-\frac{t-T_1}{RC}} + U \cdot e^{-\frac{t-T_1-T_2}{RC}} + U \cdot e^{-\frac{t-T_1-T_2-T_3}{RC}},$$

$$t = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 \Rightarrow u_c(T_1 + T_2 + T_3 + T_4) =$$

$$\begin{aligned}
 &= U \cdot e^{-\frac{T_1+T_2+T_3+T_4}{RC}} - U \cdot e^{-\frac{T_2+T_3+T_4}{RC}} + U \cdot e^{-\frac{T_3+T_4}{RC}} - U \cdot e^{-\frac{T_4}{RC}} = \\
 &= U \cdot e^{-\frac{400 \cdot 10^6}{50 \cdot 10^6}} - U \cdot e^{-\frac{300 \cdot 10^6}{50 \cdot 10^6}} + U \cdot e^{-\frac{200 \cdot 10^6}{50 \cdot 10^6}} - U \cdot e^{-\frac{100 \cdot 10^6}{50 \cdot 10^6}} = \\
 &= U \cdot e^{-8} - U \cdot e^{-6} + U \cdot e^{-4} - U \cdot e^{-2} = -U \cdot e^{-2} = -10 \cdot 0,15 = -1,5 V.
 \end{aligned}$$


2.2) Caracteristica statica de intrare a curantelor integrate


TTL

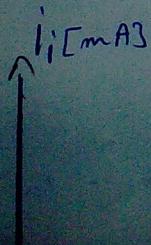

$$= 0 \quad = 0 \quad = 0$$

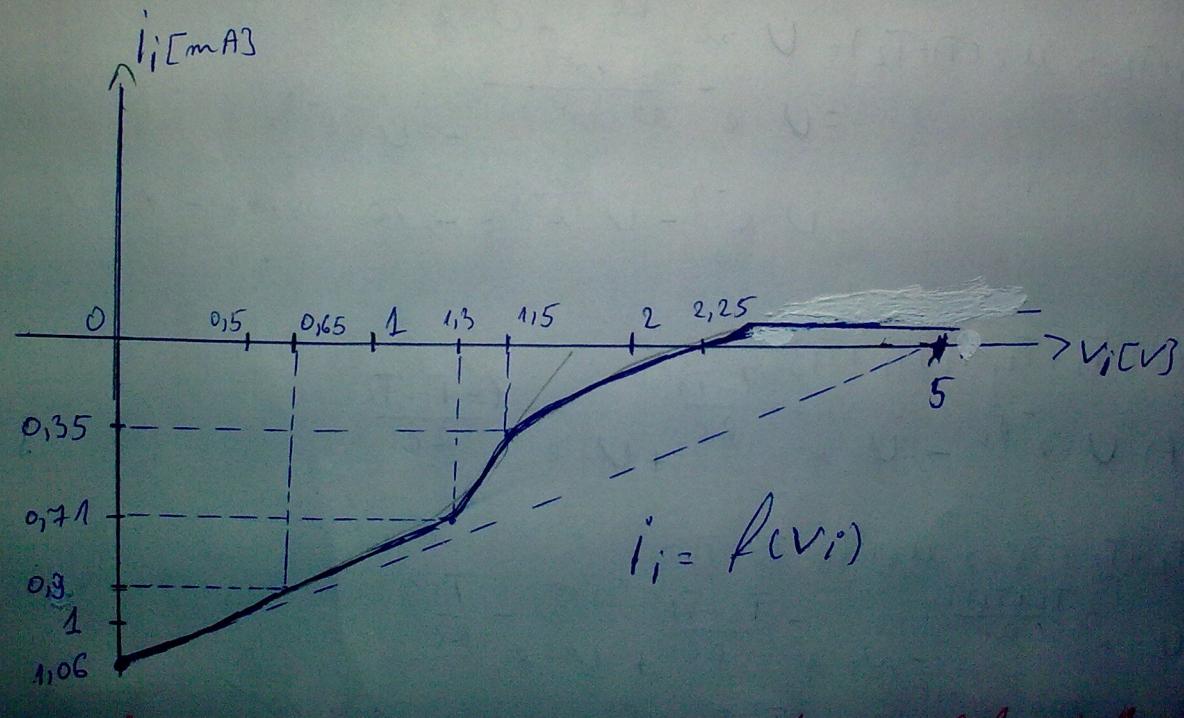2.2) Caracteristicile statice de intrare și ieșire ale circuitelor integrat TTL



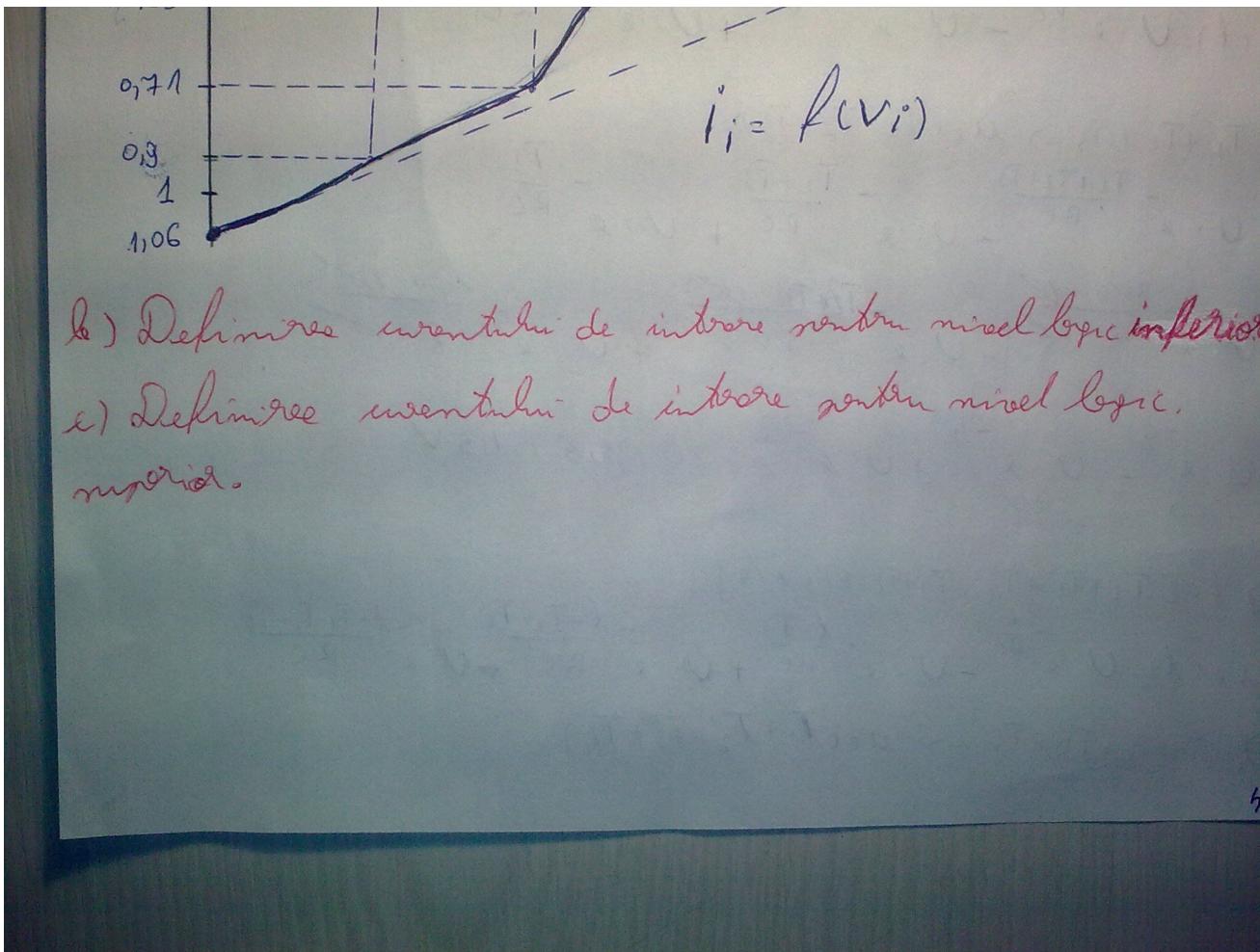

$$a) V_i = 0V$$

$T_1$  neutru,  $T_2$  lebost,  $T_3$  lebost,  $T_4$  conductie.

$$V_o = V_{cc} - i_{R_2} \cdot R_2 - V_{BE_4} - V_0$$

$$i_{R_2} = i_{C_2} + i_{B_4}$$

$$i_{C_2} = i_{C_0} \ll i_{B_4}$$

$$i_{E_4} = i_{C_3} + i_{O_H}$$

$$i_{C_3} = i_{C_0} \ll i_{O_H}$$

$$V_o = V_{cc} - \frac{i_{O_H}}{\beta+1} \cdot R_2 - V_{BE_3} - V_0$$

$$\beta = 20, i_{O_H} = 0,8mA, V_{cc} = 5V, T_0 = 25^\circ C$$

$$\sim 1V - 2,4V (3,5V)$$

$$V_0 = 5 - 0,1 - 0,75 - 0,75 V = 3,4 V \quad (3,5 V)$$

$$\text{b) } V_i = 0 \div V_T = 0,65 V$$

$$V_i = 0,65 V$$

$$V_{B1} = 0,65 + 0,75 = 1,3 V$$

$$V_{B2} = V_{B1} - V_{BE1} = 1,3 - 0,75 = 0,65 V$$

$V_{B2} = V_i \rightarrow T_2$  bloot,  $T_3$  bloot,  $T_4$  conductie

$$V_0 = V_{CC} - i R_2 R_2 - V_{BE4} - V_D \approx 3,4 V$$

$$\text{c) } V_i > V_T = 0,65 V$$

$$V_{B2} = V_i \Rightarrow T_2 \text{ bloot} \rightarrow \text{conductie}$$

$$V_0 = V_{CC} - i R_2 R_2 - V_{BE4} - V_D$$

$$i_{R_2} = i_{C_2} + i_{B_4}$$

$$i_{C_2} = i_{E_2} \cdot \frac{\beta}{\beta+1}$$

$$i_{E_2} \approx -i_{C_2} \text{ - negligenz } \\ i_{E_2} \approx i_{B_3} + i_{R_3} \Rightarrow i_{E_2} \approx i_{R_3}$$

$$i_{R_3} = \frac{V_{B_3}}{R_3} = \frac{V_i + V_{BE1} - V_{BC1} - V_{BE2}}{R_3}$$

$$i_{B_4} = \frac{i_{OH}}{\beta+1}$$

$$V_o = V_{CC} - \left[ \frac{i_{OH}}{\beta+1} + \frac{\beta}{\beta+1} \cdot \frac{V_i + V_{BE1} - V_{BC1} - V_{BE2}}{R_3} \right] \cdot R_2 - V_{BE_3} - V_D$$

$$\frac{\Delta V_o}{\Delta V_i} = - \left( \frac{\beta}{\beta+1} \right) \cdot \frac{R_2}{R_3} = - \frac{R_2}{R_3} = -1,6$$

$$1,6 \cdot 1,3V = 2V_T$$

$$d) V_i = 1,3V (2V_T)$$

$$V_{B2} = 1,3V$$

$$V_{B3} = V_{B2} - V_{BE2} = 1,3 - 0,65 = 0,65V$$

T<sub>3</sub> - bloot.

$$V_0 = 5 - \left[ \frac{0,8 \cdot 10^{-3}}{20+1} + \frac{20}{20+1} \cdot \frac{1,3 + 0,75 - 0,75 - 0,65}{10^3} \right] \cdot 1,6 \cdot 10^3 - 0,75 - 0,75 =$$

$$= 2,4V$$

$$V_0 = - \Delta V_i \cdot \frac{R_2}{R_3} \approx 1V ; \Delta V_i = 1,3 \div 0,65 = 0,65$$

$$e) V_i > 1,3V$$

T<sub>2</sub> active  $\rightarrow$  saturat; T<sub>3</sub> bloot  $\rightarrow$  saturat.

$$V_0 = V_{CC} - i_{R_2} R_2 - V_{BE4} - V_0$$

$$2) 1,3 \leq V_i \leq 1,5 V$$


$T_1$  saturat,  $T_2$  active,  $\rightarrow$  saturat,  $T_3$  blocat  $\rightarrow$  saturat,  $T_4$  active  $\rightarrow$  blocat.

$$i_i = i_{E1} = \frac{V_{CC} - (V_i + V_{BE1})}{R_3} - i_{B2}$$

$$i_{B2} = \frac{i_{E2}}{\beta + 1} \quad \Rightarrow \quad i_{E2} = i_{R3} + i_{B3}$$

$$\text{f)} V_i = 1,5 V$$

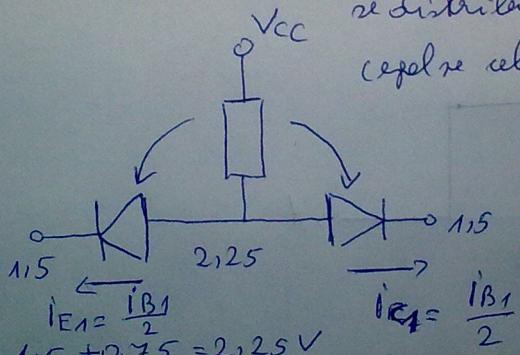Cele 2 jocuri sunt  
polarizare directă, curentul  
se distribuie normal  
(explica cele 2 jocuri)



$$V_{B1} = V_i + V_{BE1} = 1,5 + 0,75 = 2,25 V$$

$$V_{B2} = V_{B1} - V_{BC1} = 2,25 - 0,75 = 1,5 V$$

$$V_{B2} = V_{B1} - V_{BC1} = 2,25 - 0,75 = 1,5 \text{ V}$$

$$i_i = \frac{1}{2} \cdot i_{B2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_{cc} - (V_i + V_{BE1})}{R_1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{5 - (1,5 + 0,75)}{4 \cdot 10^3} = \\ = 0,35 \text{ mA.}$$

g)  $V_i = 2,25 \text{ mA}$

$T_1$  - invers,  $T_2$  - neutralt,  $T_3$  - neutralt,  $T_4$  - lebcat.

h)  $V_i = 5 \text{ V}$

$T_1$  - invers,  $T_2$  - neutralt,  $T_3$  - neutralt,  $T_4$  - lebcat.

$$i_i = i_{E1} = \beta_i \cdot i_{B2} = 0,05 - 0,7 \text{ mA} = 35 \mu\text{A}$$

$$\beta_i = 0,05 \div 0,05 (\beta \text{ invers})$$


$$i_{B2} = \frac{V_{cc} - 2,25}{R_1} = \frac{5 - 2,25}{4 \cdot 10^3} = 0,7 \text{ mA}; V_{B2} = V_{BE3} + V_{BE2} + V_{BC1} \approx 0,7 \text{ V}$$


3. Se dă circuitul din figura, la intrarea saurie se aplică semnalul din figura.

a) Ridicați diagramele de timp în punctele  $V_i, V_L, V_x, V_2$ ,

$$V_H = 3,5V; T_1 = T_2 = T_3 = 310 \mu s; V_L = 0,2V$$

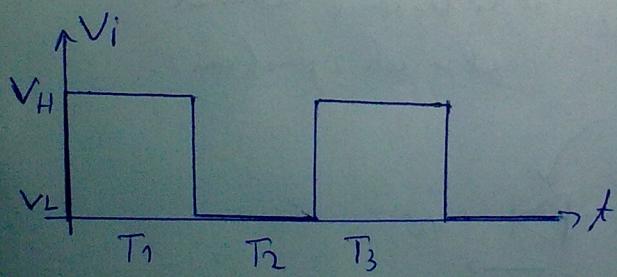
b) Perioade de timp curențului de ieșire. Se neglijăza semnalul de întârziere și variații.




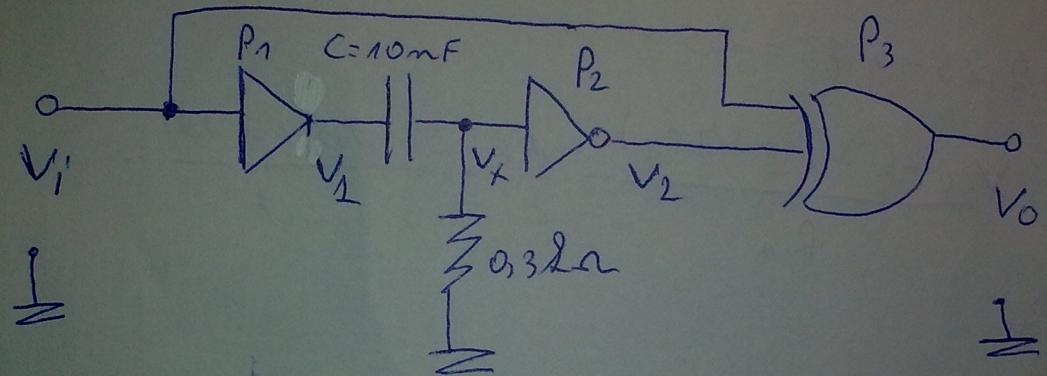

$$RC = 0.3 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-9} = 30 \cdot 10^{-6} \text{ s} = 30 \mu\text{s}$$
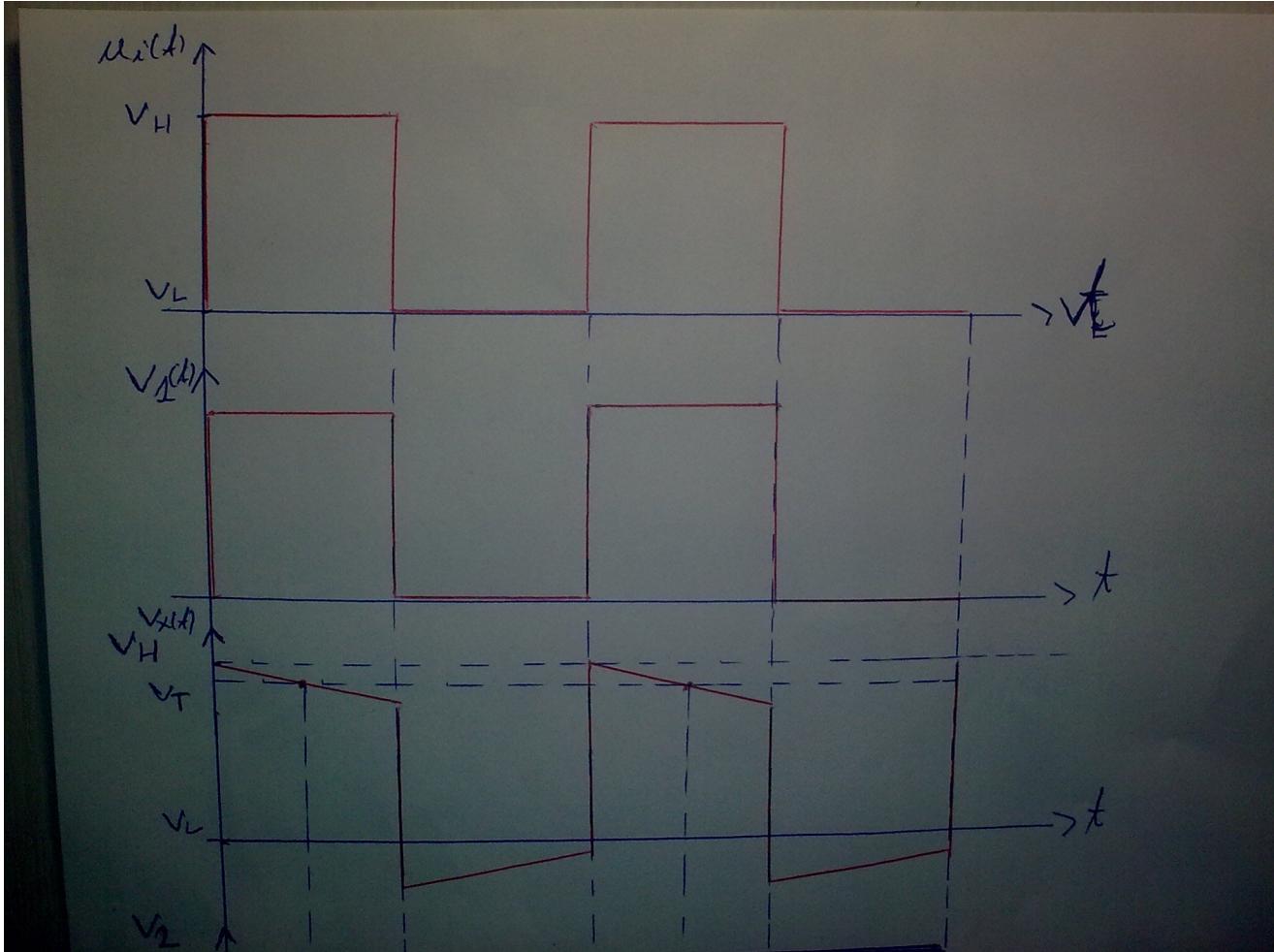
$$T_1 = T_2 = T_3 = 10 \cdot 10^{-6} \text{ s.} = 10 \mu\text{s.}$$



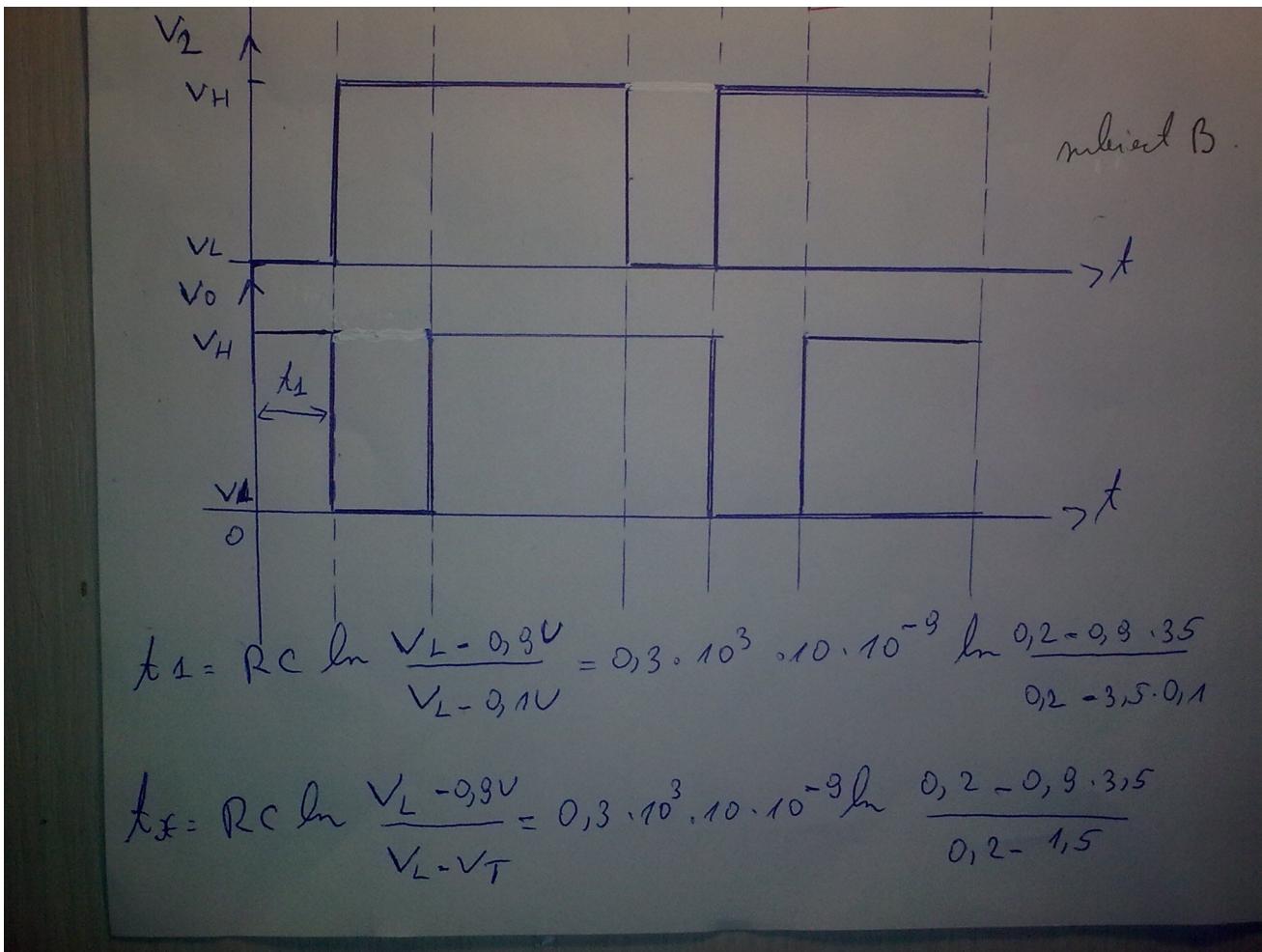

$$t_1 = R C \ln \frac{V_L - 0,9V}{V_L - 0,1V} = 0,3 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-9} \ln \frac{0,2 - 0,9 \cdot 0,35}{0,2 - 0,1}$$

$$t_f = R C \ln \frac{V_L - 0,9V}{V_L - V_T} = 0,3 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-9} \ln \frac{0,2 - 0,9 \cdot 0,35}{0,2 - 1,5}$$