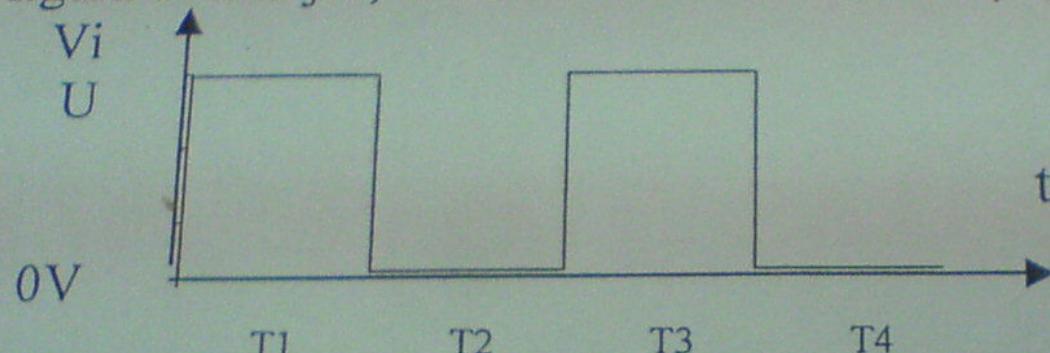


A1 a). Răspunsul circuitului RC trece-sus la un semnal impuls repetitiv: diagrama de timp, e matematică;

b). Să se determine răspunsul circuitului RC trece-sus la intrarea căruia se aplică semnalul din figura de mai jos, unde: $T_1 = T_2 = T_3 = T_4 = 100\mu s$, $R = 10K\Omega$, $C = 10nF$, $U = 5V$.





A2 a). Caracteristica statică de transfer la circuitele integrate TTL;

b). Definirea nivelelor logice de la intrare pe baza caracteristicii;


c). Definirea nivelelor logice de la ieșire pe baza caracteristicii.

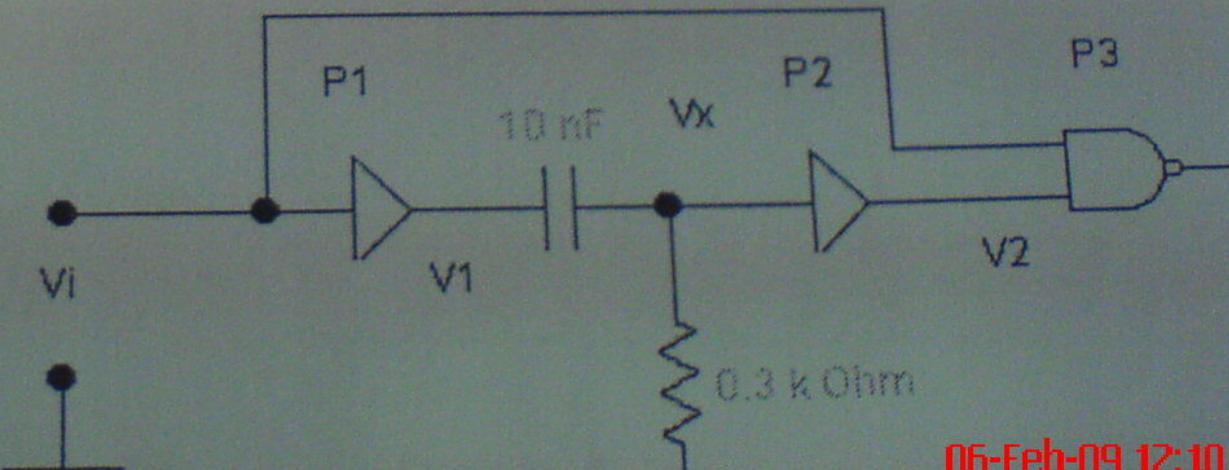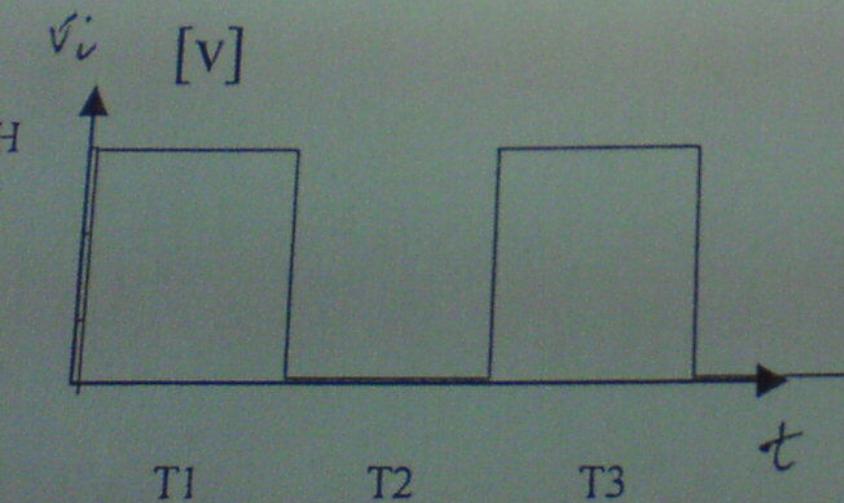
A3. Se dă circuitul din figura de mai jos la intrarea căruia se aplică semnalul din figură., se




A.

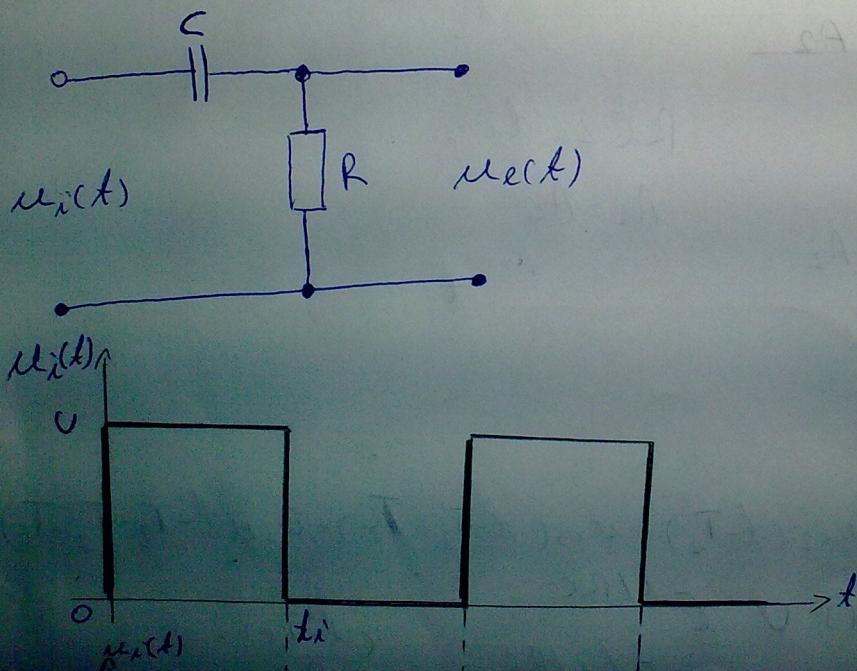1. a) Prin principiul circuitului RC trăim să le urmărim
impuls repetitiv: diagrame de timp, ecuație
matematică.



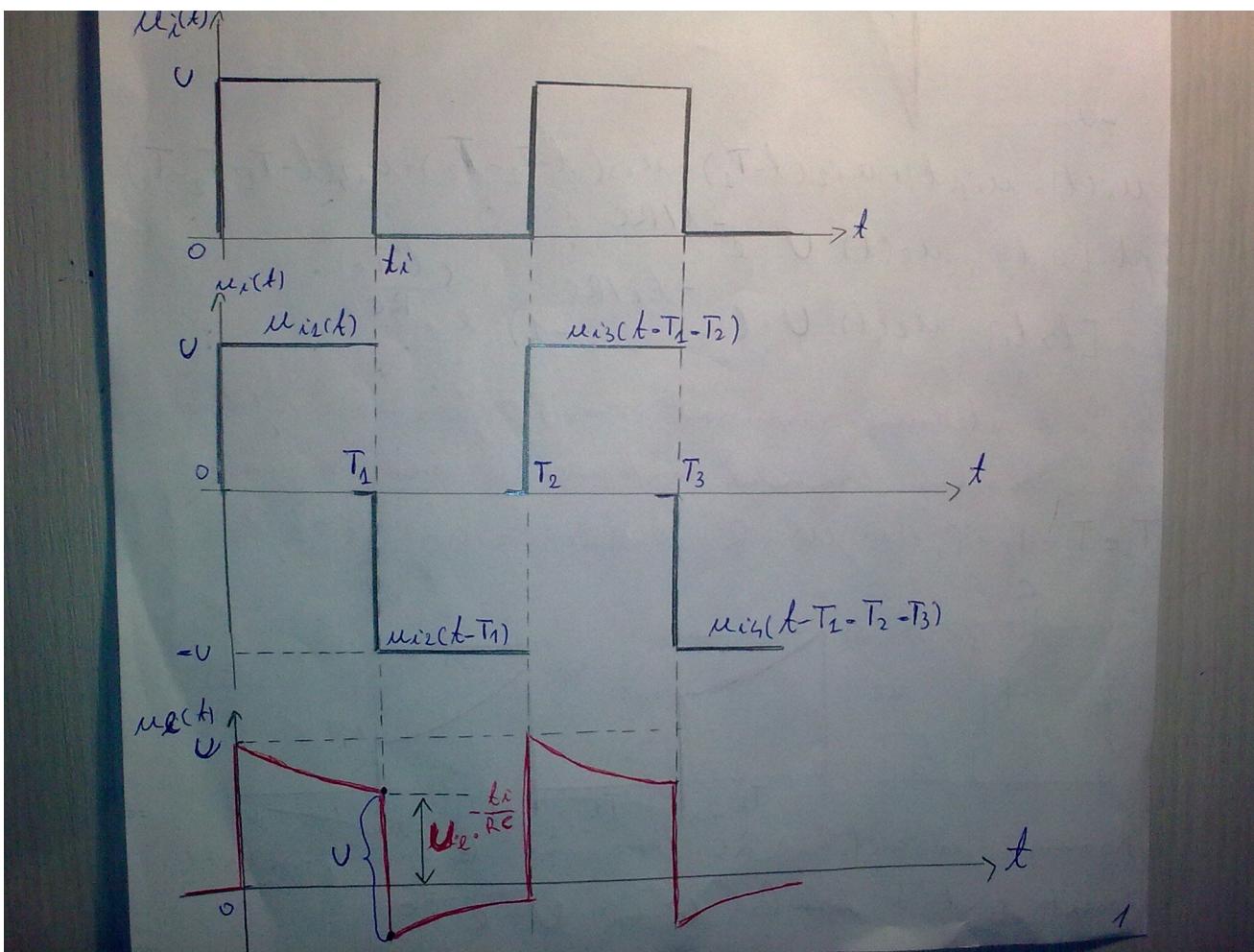

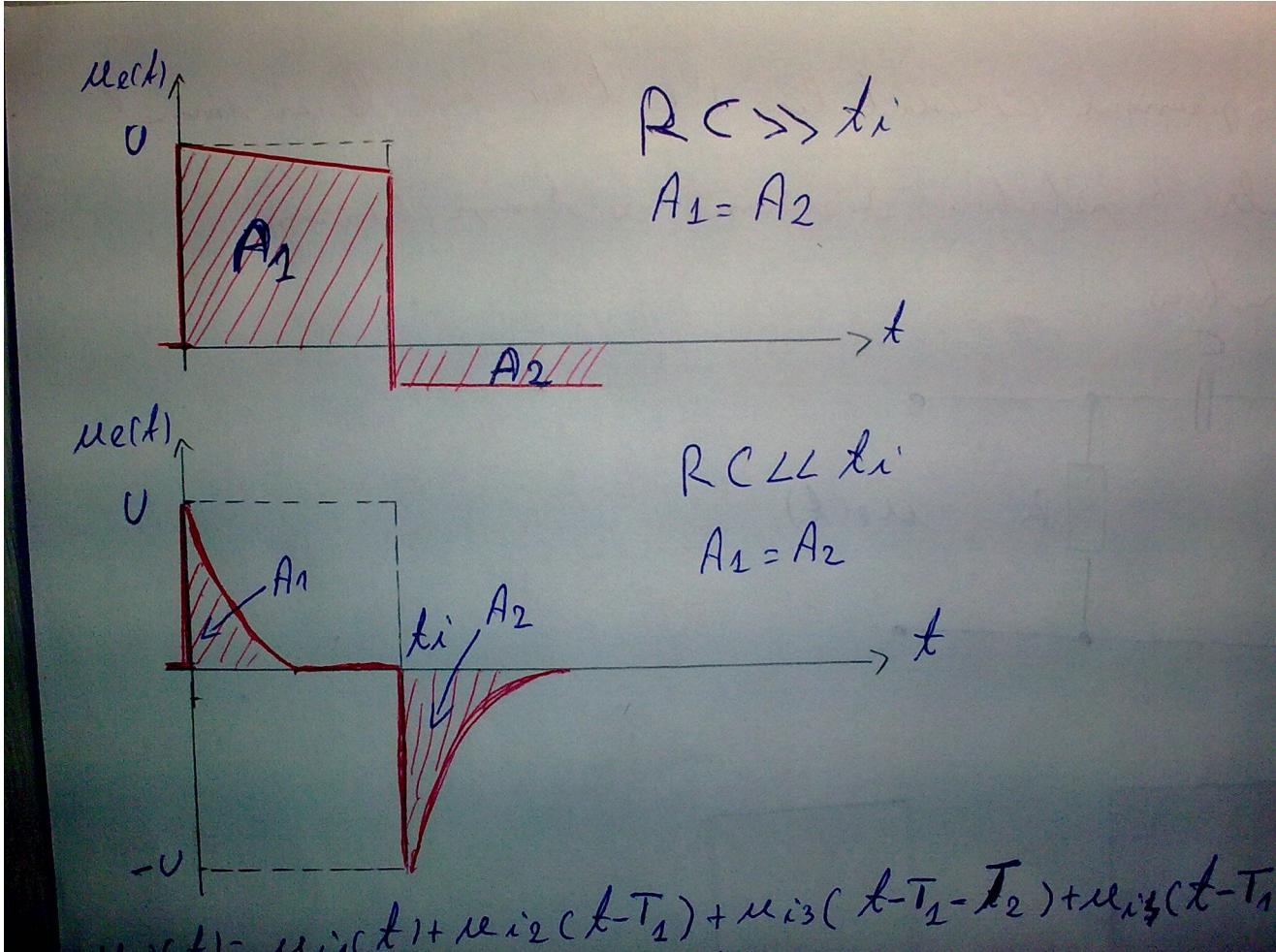


$$u_i(t) = u_{i1}(t) + u_{i2}(t-T_1) + u_{i3}(t-T_1-T_2) + u_{i4}(t-T_1-T_2-T_3)$$

pt. $[0, t]$, $u_{ie}(t) = U \cdot e^{-t/RC}$

$$[t > t_i], u_{ie}(t) = U \cdot (e^{-\frac{t-t_i}{RC}} - 1) \cdot e^{\frac{(t-t_i)}{RC}}$$

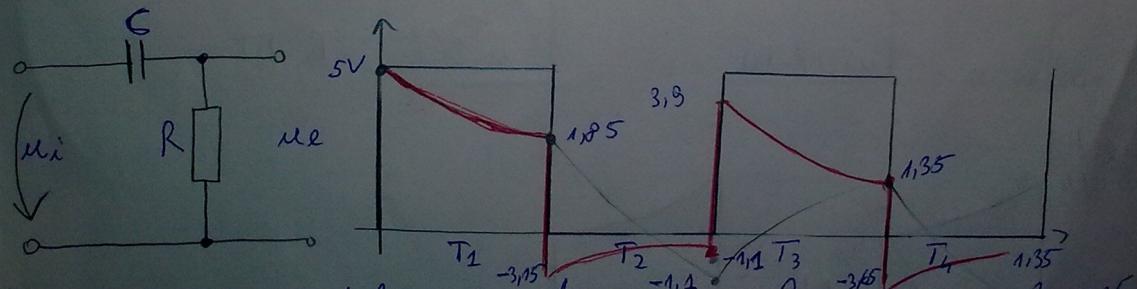b) Se determină răspunsul circuitului RC într-un interval de timp și aplică semnalul din figura de mai jos, unde:

$$T_1 = T_2 = T_3 = T_4 = 10 \mu s; R = 10 \Omega \text{ și } C = 10 \text{ mF}; U = 5V$$



Răspunsul circuitului RC tracă într-un interval de timp și aplică semnalul -1,35

$$\text{Decay formula: } u_{ie}(t) = U \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\Rightarrow \text{a) zuerst } t=0 \Rightarrow u_e(0) = U = 5V$$

$$\text{b) } t \in [0, T_1] \Rightarrow u_e(t) = U \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$t=T_1 \Rightarrow u_e(T_1) = U \cdot e^{-\frac{T_1}{RC}} = 5 \cdot e^{-\frac{100 \cdot 10^{-12}}{100 \cdot 10^3 \cdot 10^{-9}}} = 5 \cdot e^{-1} = 5 \cdot 0,37 = 1,85V$$

$$\text{c) } t \in [T_1, T_1 + T_2]$$

$$u_e(t) = U \cdot e^{-\frac{t}{RC}} - U \cdot e^{-\frac{t-T_1}{RC}}$$

$$t=T_1+T_2 \Rightarrow u_e(T_1+T_2) = U \cdot e^{-\frac{T_1+T_2}{RC}} - U \cdot e^{-\frac{T_2}{RC}} =$$

$$= U \cdot e^{-2} - U \cdot e^{-1} = U \left(\frac{1}{e^2} - \frac{1}{e} \right) = -11V.$$

$$\text{d) } t \in [T_1+T_2, T_1+T_2+T_3]$$

$$u_e(t) = U \cdot e^{-\frac{t}{RC}} - U \cdot e^{-\frac{t-T_1}{RC}} \neq U \cdot e^{-\frac{t-T_1-T_2}{RC}}$$

$$t=T_1+T_2+T_3 \Rightarrow u_e(T_1+T_2+T_3) = U \cdot e^{-\frac{T_1+T_2+T_3}{RC}} - U \cdot e^{-\frac{T_1+T_2+T_3-T_1}{RC}} +$$

$$u_e(t) = U \cdot e^{-\frac{t}{RC}} - U \cdot e^{-\frac{t}{RC}} + U \cdot e^{-\frac{t}{RC}} - U \cdot e^{-\frac{T_1+T_2+T_3}{RC}} - U \cdot e^{-\frac{T_1+T_2+T_3-t}{RC}}$$

$t = T_1 + T_2 + T_3 \Rightarrow u_e(T_1 + T_2 + T_3) = U \cdot e^{-\frac{T_1+T_2+T_3}{RC}} - U \cdot e^{-\frac{T_1+T_2+T_3-T_1}{RC}} +$

$$- U \cdot e^{-\frac{T_1+T_2+T_3-T_2}{RC}} = U \cdot e^{-3} - U \cdot e^{-2} + U \cdot e^{-1} =$$

$$= U \cdot 0,05 - U \cdot e^{-2} + U \cdot 0,37 = 1,35V$$

2) $t \in [T_1+T_2+T_3, T_1+T_2+T_3+T_4]$

$$u_e(t) = U \cdot e^{-\frac{t}{RC}} - U \cdot e^{-\frac{t-T_1}{RC}} + U \cdot e^{-\frac{t-T_1-T_2}{RC}} - U \cdot e^{-\frac{t-T_1-T_2-T_3}{RC}}$$

$$t = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 \Rightarrow u_e(t) = U \cdot e^{-4} - U \cdot e^{-3} + U \cdot e^{-2} - U \cdot e^{-1} =$$


$$= U(e^{-4} + e^{-3} + e^{-2} - e^{-1}) = U(-0,05 + 0,15 - 0,37) =$$

$$= -1,35.$$


2) Caracteristicas staticas de transferencia
circuito integrado TTL.


$$t = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 \Rightarrow u_e(t) = U \cdot e^{-1} - U \cdot e^{-3} + U \cdot e^{-2} - U \cdot e^{-1} =$$
$$U(e^{-1} + e^{-3} + e^{-2} - e^{-1}) = U(-0,05 + 0,15 - 0,37) =$$
$$-1,35.$$

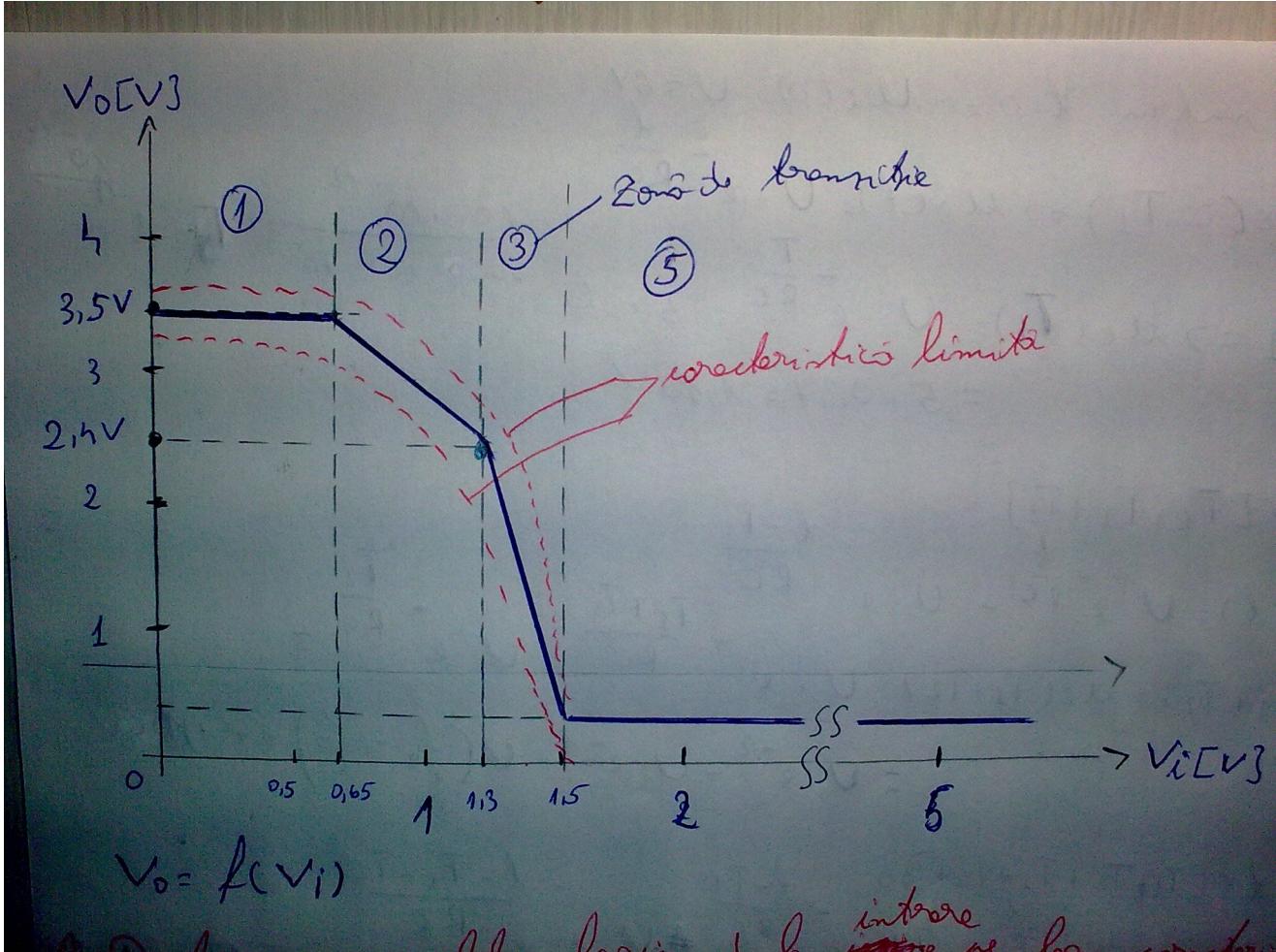2) Caracteristicia atenuare de transfer la
ciruitele integrate TTL.



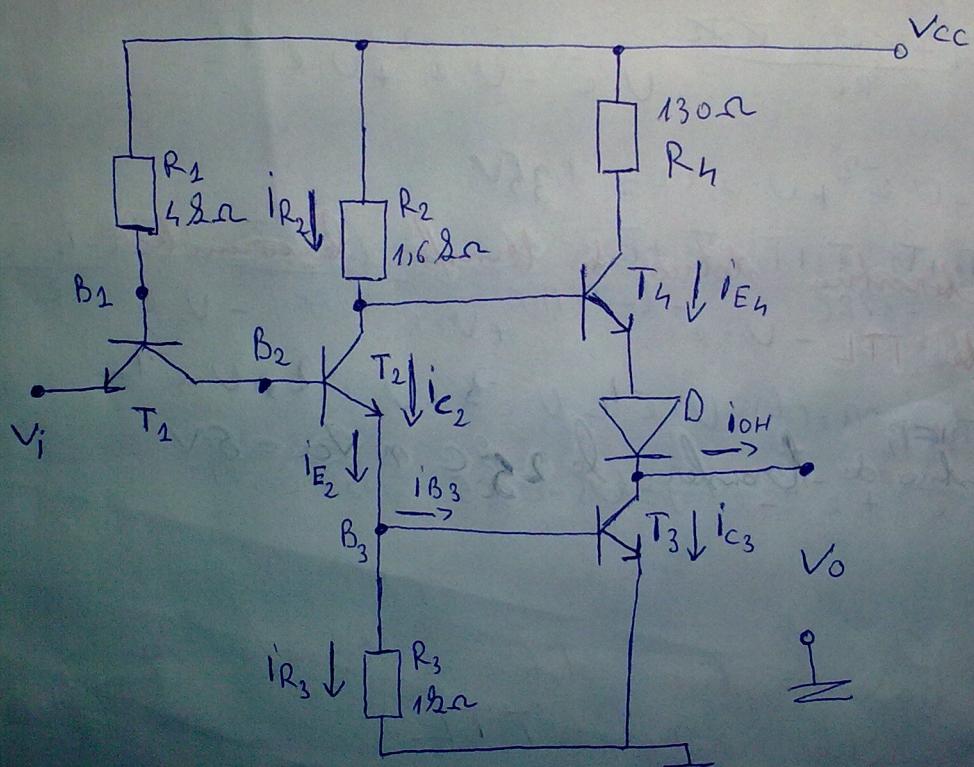- le) Definirea nivelelor logice de la intrare și ale caracteristicii
- ce) Definirea nivelelor logice de la ieșire și ale caracteristicii



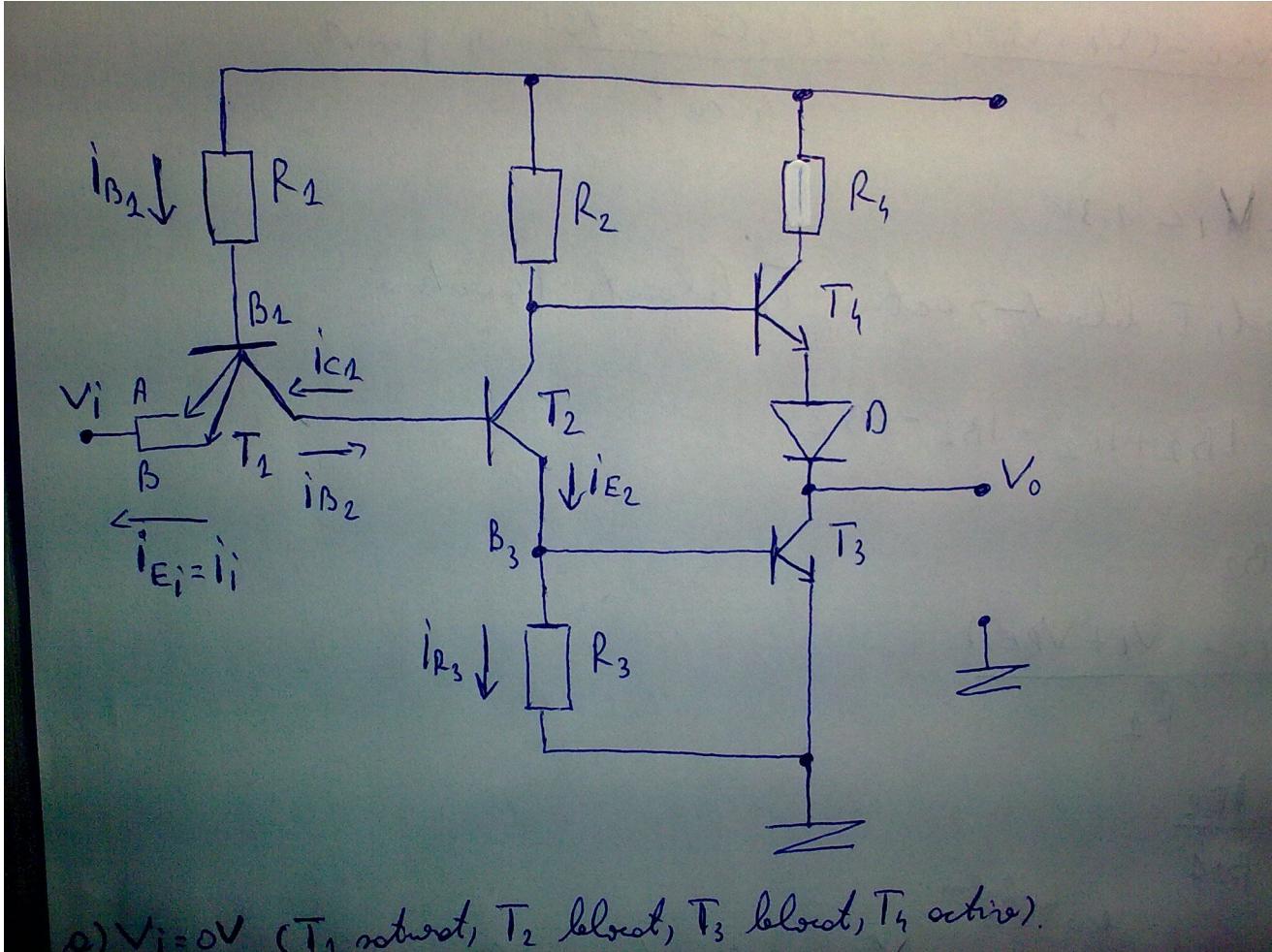

a) $V_i = 0V$ (T_1 nonexist, T_2 block, T_3 block, T_4 active).

a) $V_i = 0V$ (T_1 nicht, T_2 lebend, T_3 lebend, T_4 aktiv)


$$i_i = i_{E1} = i_{B1} + i_{C1}$$

$$i_{B1} = \frac{V_{cc} - V_{B1}}{R_1} = \frac{V_{cc} - (\underbrace{V_i + V_{BE1}})}{R_1}$$

$$i_{C1} = -i_{B2} = -i_0 \text{ neglji\ddot{g}m} \Rightarrow T_2 \text{ lebend.}$$

$$i_i = \frac{V_{cc} - (V_i + V_{BE1})}{R_1} = \frac{5 - (0 + 0,75)}{4 \cdot 10^3} = \frac{4,25}{4 \cdot 10^3} = 1,06 \text{ mA.}$$
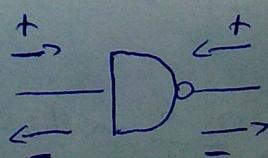
$$\beta \cdot i_{B1} > i_{C1} \Rightarrow T_1 \text{ nicht.}$$



$$i_{E_2} = i_{R_3} + i_{B_3} \stackrel{i_{co} \text{ negl.}}{\approx} i_{R_3} = \frac{i_{B_3}}{\beta+1} = \frac{V_i + V_{BE2} - V_{BC1} - V_{BE2}}{R_3}$$

Unter $V_i = 0,3V$

$$i_i = \frac{V_{cc} - (V_i + V_{BE1})}{R_2} = \frac{1}{\beta+1} \cdot \frac{V_i + V_{BE1} - V_{BC1} - V_{BE2}}{R_3}$$

Unter $V_i = 1,3V$

$$i_i = \frac{5 - (1,3 + 0,75)}{4 \cdot 10^3} = \frac{1}{20+1} \cdot \frac{1,3 + 0,75 - 0,75 - 0,7}{10^3} = \\ = \frac{2,95}{4} \text{ mA} - \frac{1}{21} \cdot \frac{0,6}{1} \text{ mA} = 0,74 - 0,03 = 0,71 \text{ mA.}$$


$\rightarrow T_2 \text{ active.}$

$$i_{R_2} = i_{C_2} + i_{B_4} ; \quad i_{C_2} \approx i_{E_2} = i_{R_3} + i_{B_3}$$

\downarrow
 $\sim i_{E_2}$

$$V_{BE_{max}} = V_{BE_3} = 0,75V$$


$$f) V_i = 1,5V (2 \times 0,75)$$

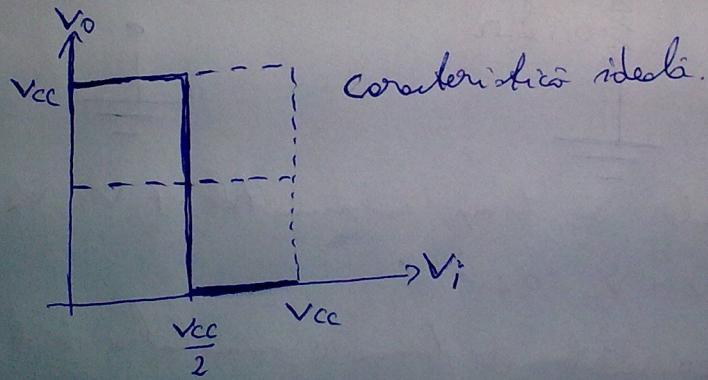

$$g) V_i = 2,25V$$

$$V_{B1} = V_i + V_{BE1} = 0$$
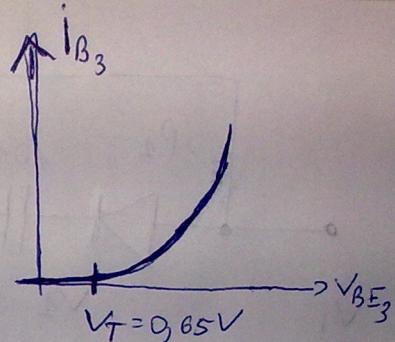
$$V_{B1} = V_{BC_1} + V_{BE_2} + V_{BE_3} = 2,25V$$




$$g) V_i = 2,25V$$


$$V_{B1} = V_i + V_{BE1}^{<0}$$


$$V_{B1} = V_{BC1} + V_{BE2} + V_{BE3} = 2,25V$$


T_{B_2} - saturat, T_{B_3} - saturat, T_{B_4} - blocat, T_2 intră în regim invers (V_{BE2} - pol. invers, V_{BC1} - pol. direct).

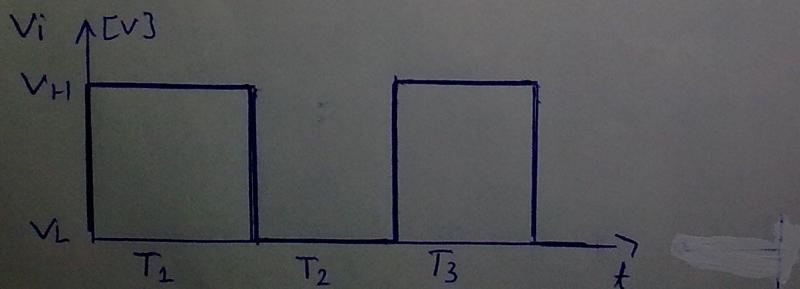3. Se dă circuitul din figura de mai jos, bătăieea formă se aplică semnalel din figura, se cere:



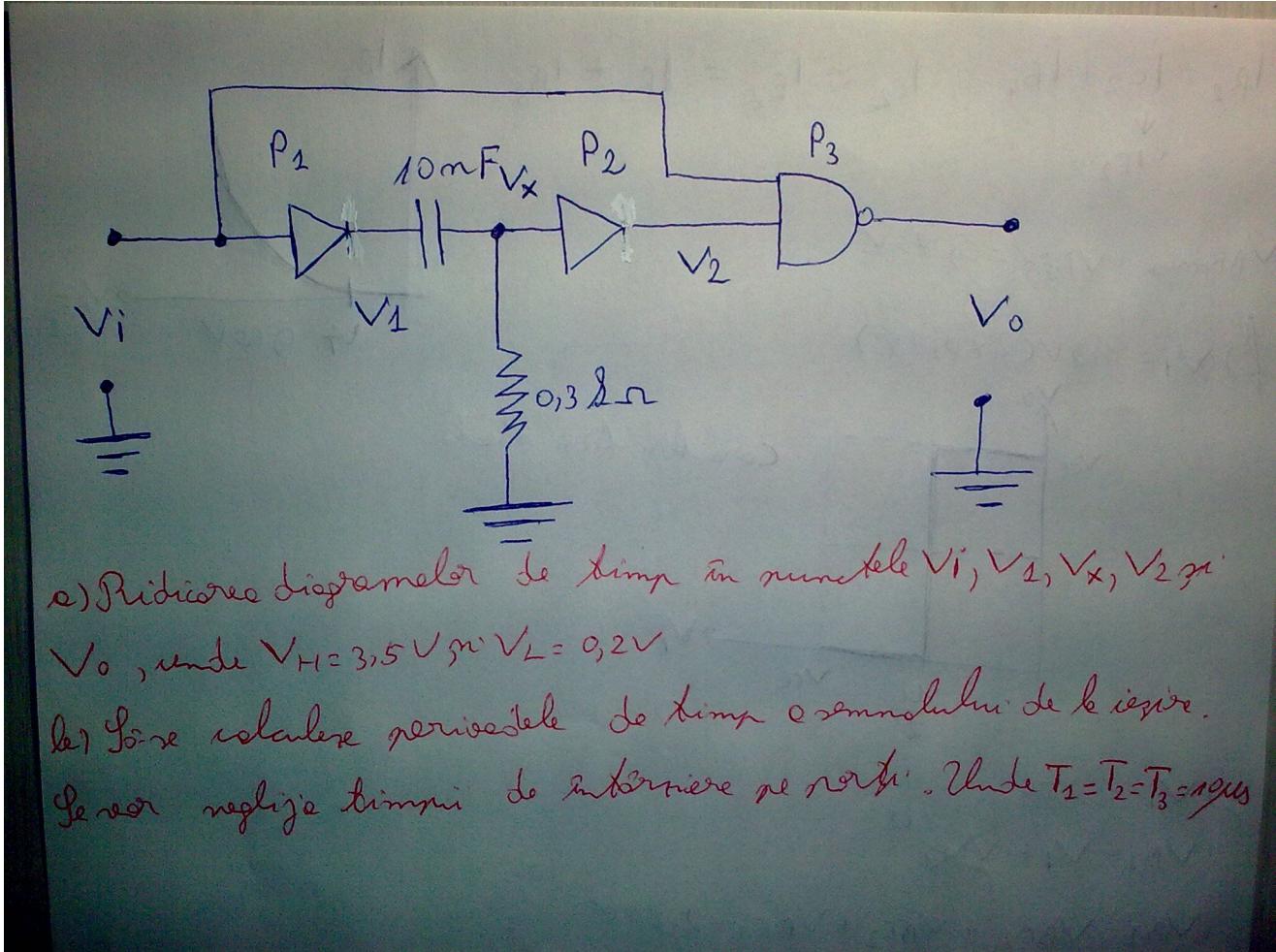

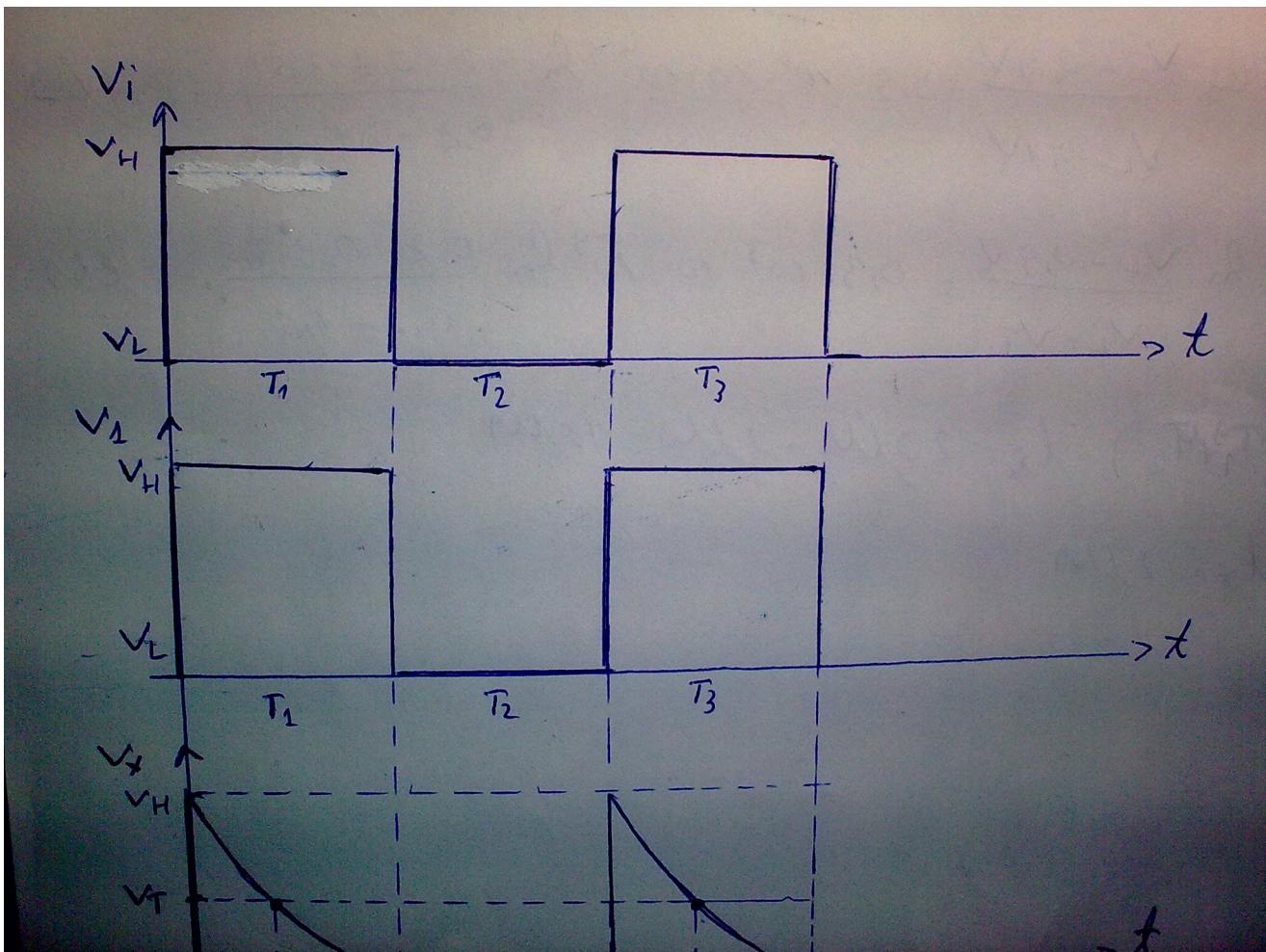

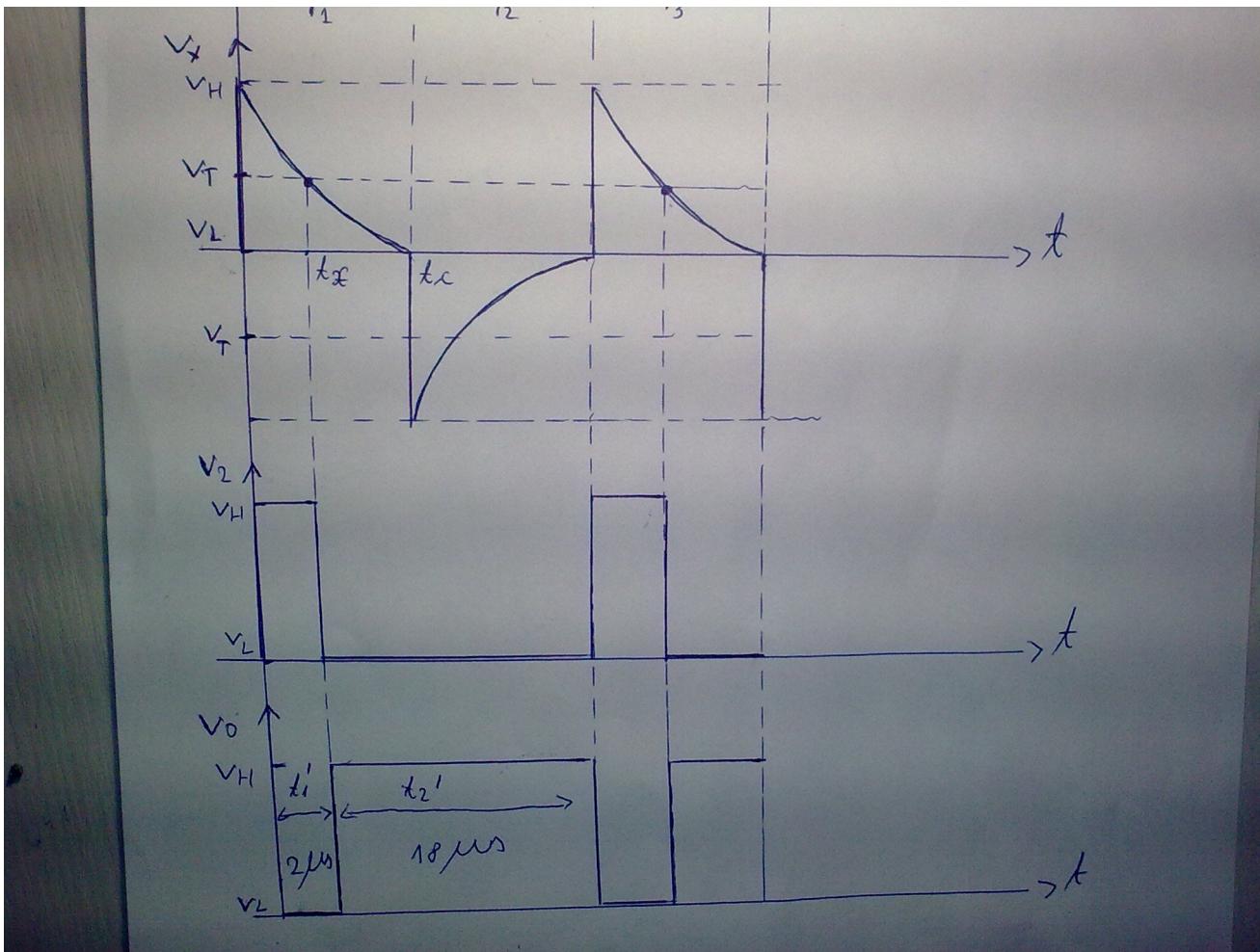

$$t_C = RC \ln \frac{V_L - 0,9V}{V_L - 0,1V} = 0,3 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-9} \ln \frac{0,2 - 0,9 \cdot 0,15}{0,2 - 0,1 \cdot 0,15} = 8,3 \mu s$$

$$t_x = RC \ln \frac{V_L - 0,9V}{V_L - V_T} = 0,3 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-9} \ln \frac{0,2 - 0,9 \cdot 0,15}{0,2 - 1,5} = 2 \mu s$$

$$t_2' = (T_1 + T_2) - t_x = 20 \mu s - 2 \mu s = 18 \mu s$$

$$t_1' = t_x = 2 \mu s.$$